

# ポテンショスタットを使用しない実電池(LIB等)の 交流インピーダンス法の提案ー2

(株)クオルテック      ○中島 稔  
滋賀県工業技術総合センター      山本 典央、田中 喜樹

1. 背景      測定治具・新型DCブロック他
2. 実験①      市販全固体電池への適用
3. 実験②      市販コイン電池への適用
4. 課題とその解決のための予備実験
5. まとめ



この成果の一部は、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の委託および助成事業の結果得られたものです。

# ポテンショスタットを使用しない実電池(LIB等)の交流インピーダンス法の提案ー2

## 1. 背景 高周波数帯域での測定が不可避の固体電解質の交流インピーダンス測定に影響を及ぼす要因調査

常用測定範囲; **10mHz~100MHz**、温度・ガス雰囲気制御可能な測定システムが必要！

- 測定器 低周波数用; Solartron1260A 高周波数用; Keysight E4990A(4294A)  
 ※測定したい周波数帯域(例; 10mHz~100MHz)を網羅し、高精度の測定器が望ましい。  
 ※校正・補正の出来具合がデータ精度を左右する(Keysight製品など) 第56回電池討論会2F01(2015)、第57回電池討論会3G18(2016)

《実態》ポテンショスタットにFRA(周波数応答解析装置)機能を付加した **一体型** の使用例が多数...

→ 高周波数帯域(>1MHz)の測定には、インピーダンスアナライザ **専用機** を使うべき。 第62回電池討論会3E20(2021)



- 同軸ケーブルアセンブリ(**両端は同軸コネクタ付**) ケーブル長は**短く**、**1mでも長すぎる**。  
 ※恒温槽・電気炉などをご使用の方は注意が必要！耐熱同軸ケーブルアセンブリの活用  
 第57回電池討論会3G18(2016)、第60回電池討論会3F07(2019)

- 測定治具 **帰還電流経路**を被測定物(試料)近傍に適正に確保 第60回電池討論会3F07(2019)  
 ※ガス雰囲気および温度制御のため、適正な確保が困難になる場合あり。

- 測定条件 掃引速度は遅く(高精度測定)、測定点毎に積算、電圧・電流レンジ、....  
**※測定時間と測定精度はトレードオフの関係**

- 電極付き試料 特に、高伝導材料では「より厚く、余白なし電極」

第61回電池討論会2E16(2020)

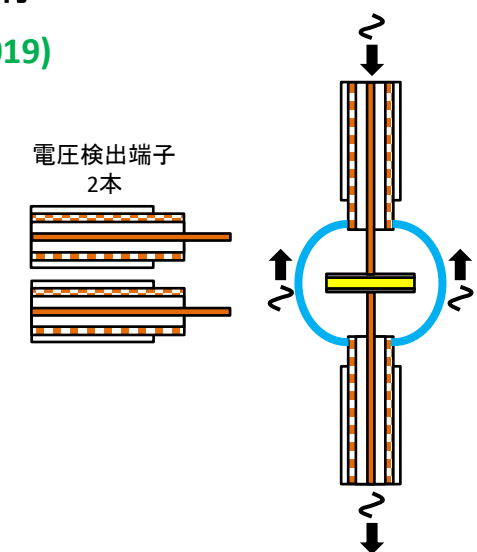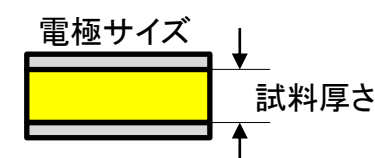

# ポテンショスタットを使用しない実電池(LIB等)の交流インピーダンス法の提案ー2



## 1. 背景

### ●測定器

Q; インピーダンスアナライザ専用機では、起電力を有する電池の測定ができないのでは？

A; **新型DCブロック**を使用すれば可能！

第63回電池討論会3C17(2023)

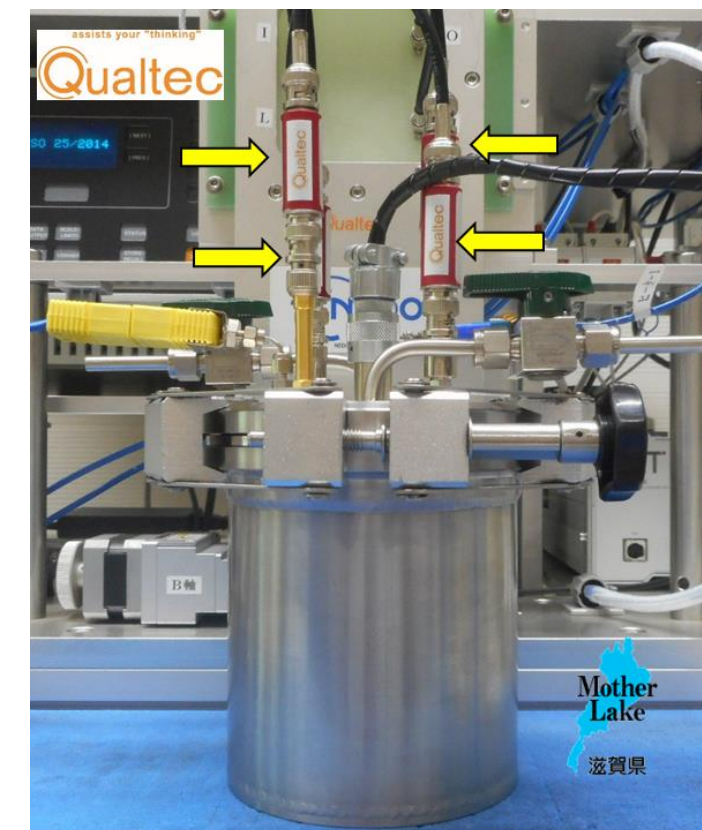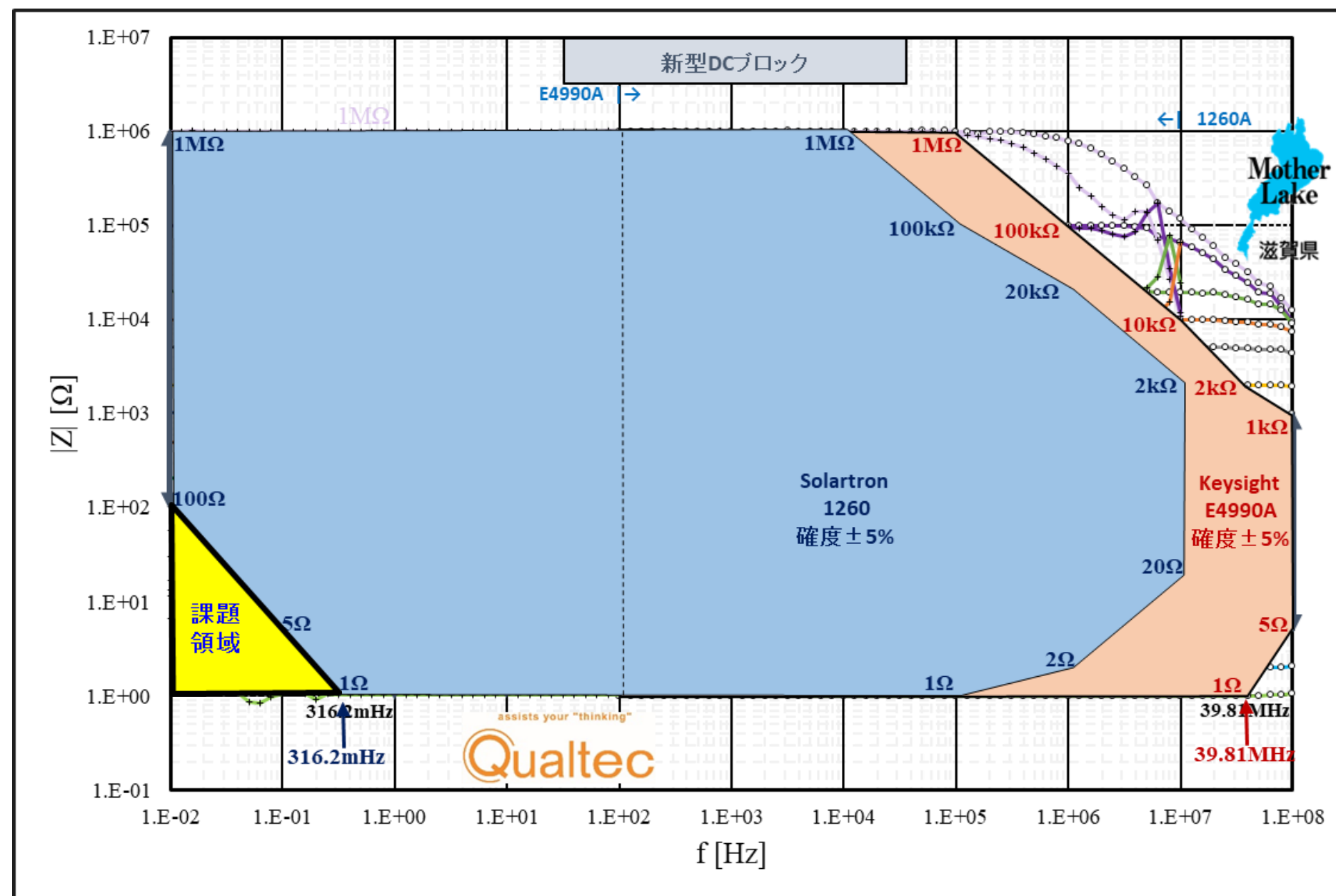



# ポテンショスタットを使用しない実電池(LIB等)の交流インピーダンス法の提案ー2

## 1. 背景

第63回電池討論会3C17(2023)

コイン型リチウム電池(1次電池) 市販品CR1632(Li/有機電解液/MnO<sub>2</sub>)

【市販品CR1632】

**used** 自家用車のリモコンキーで使用済み

**new** usedと同一メーカー・同一型番品の新品

【測定条件】 すべて25°C、10点/桁

Keysight E4990A 10mV, 100MHz→100Hz




Solartron 1260A 10mV; 10MHz→1Hz

100mV; 794.3mHz→10mHz

※測定系安定化措置を施す。

【結果】

- ・usedは全体的にインピーダンスが大きい。
- ・10MHz付近を底に100MHzに向かって周波数応答が存在。
- ・100MHzの測定データは正しくない。《理由》 $|Z| < 5\Omega$
- ・100mHzに近づくほどデータが乱れる。《理由》AC電圧不足

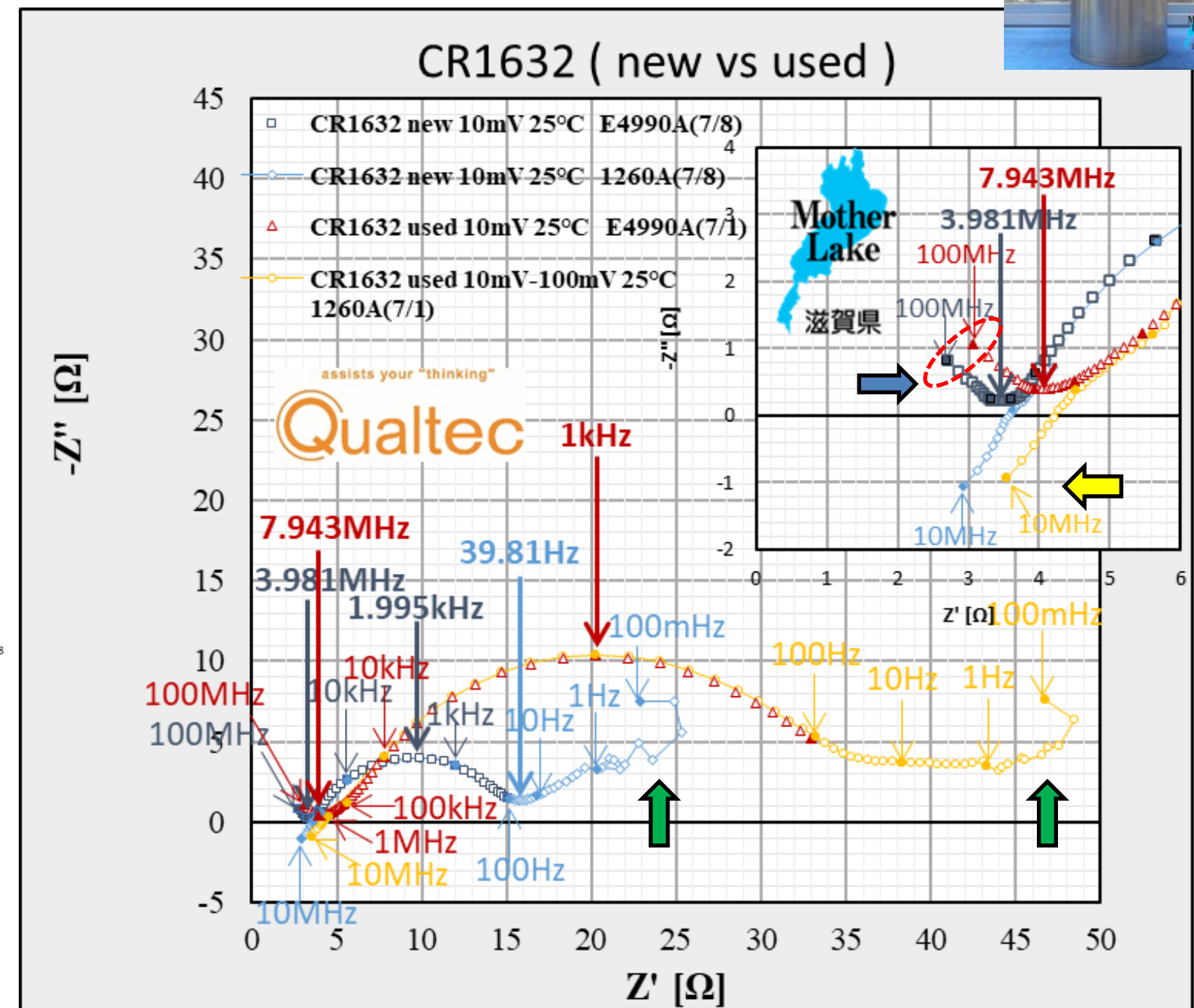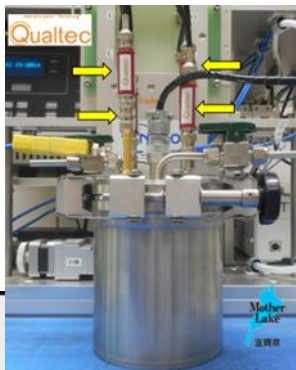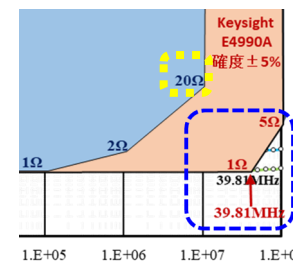

★★注意！ 10MHz付近のSolartron1260A のデータ★★

インダクタンス側にあるのは同軸ケーブルが原因ではなく、 $|Z| < 20\Omega$  のため位相がインダクタンス側にずれている。


# ポテンショスタットを使用しない実電池(LIB等)の交流インピーダンス法の提案ー2

## 2. 実験① 市販全固体電池への適用


### 《新型DCブロックの応用事例》

0V→1.6V(1回目)→0V\*(1回目)→1.6V(2回目)→……→1.6V(100回目)→0V\*100回目)

\*電池構成物の変化を早く見るため完全放電した。



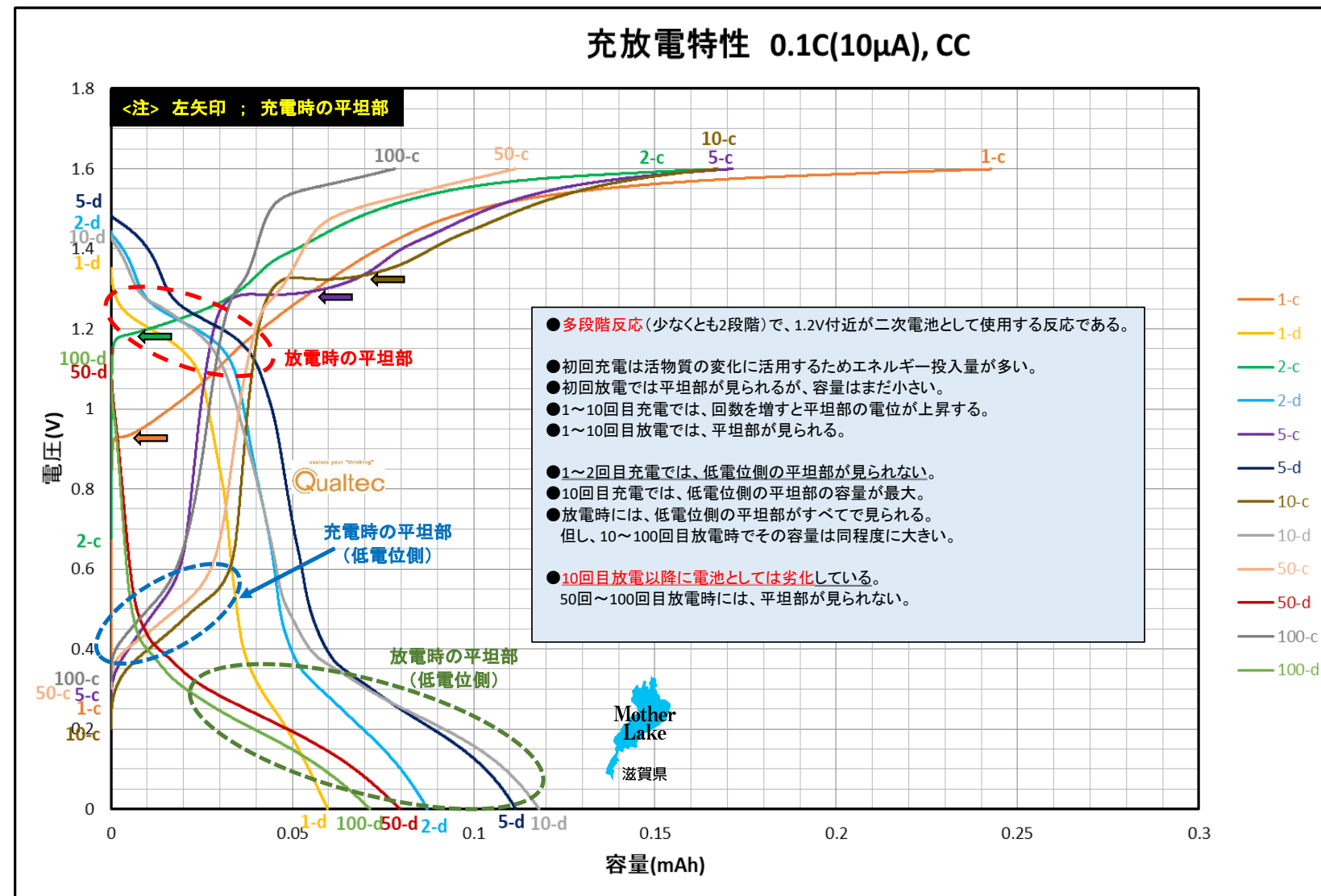


公称電位1.5V、W3.0L4.4H1.1

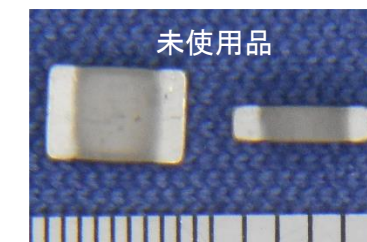

|       |      |       |
|-------|------|-------|
| 集電体   | Cu   | 25層積層 |
| 活物質   | 酸化物系 |       |
| 固体電解質 | 酸化物系 |       |
| 活物質   | 酸化物系 |       |
| 集電体   | Cu   |       |

※特許・公開報道からの推測

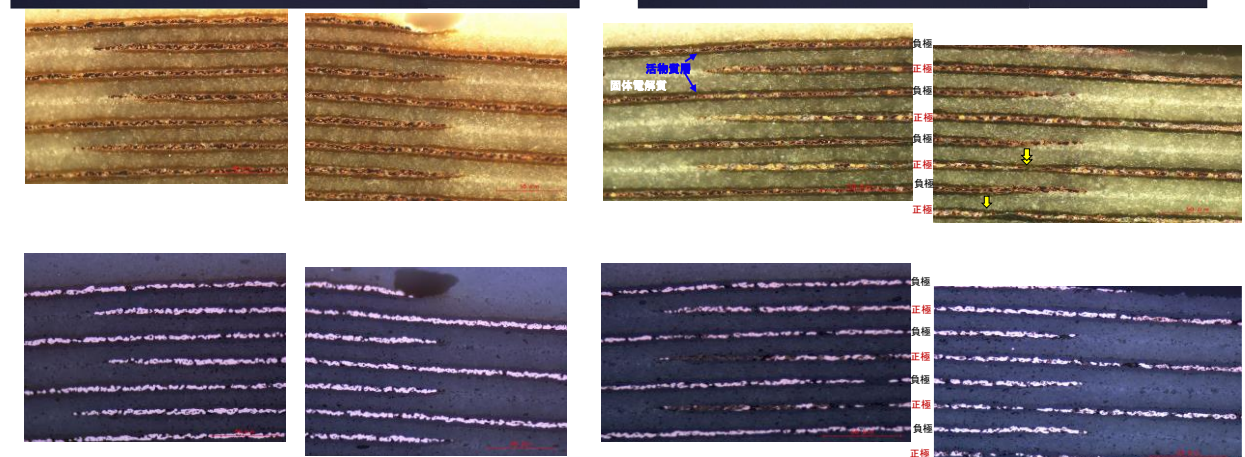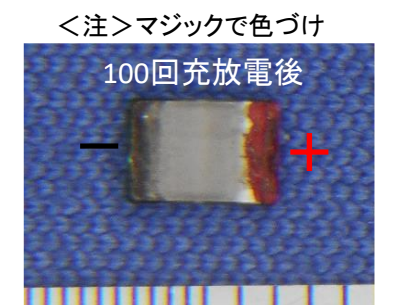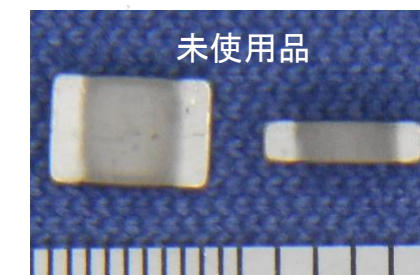




# ポテンショスタットを使用しない実電池(LIB等)の交流インピーダンス法の提案ー2

## 2. 実験① 市販全固体電池への適用

### 《新型DCブロックの応用事例》

100MHz~10mHz、10mV~100mV、25℃  
10点/桁

公称電位1.5V、W3.0L4.4H1.1



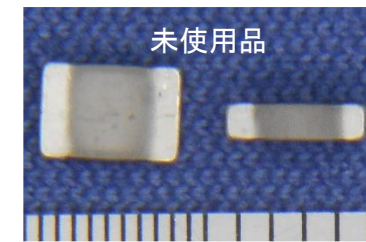


|                                   |       |      |       |
|-----------------------------------|-------|------|-------|
| 集電体<br>活物質<br>固体電解質<br>活物質<br>集電体 | 無極性電極 |      | 25層積層 |
|                                   | Cu    | 酸化物系 |       |
|                                   | 酸化物系  | 酸化物系 |       |
|                                   | 酸化物系  | 酸化物系 |       |
|                                   | Cu    | 酸化物系 |       |

※特許・公開報道からの推測

充電時

放電時

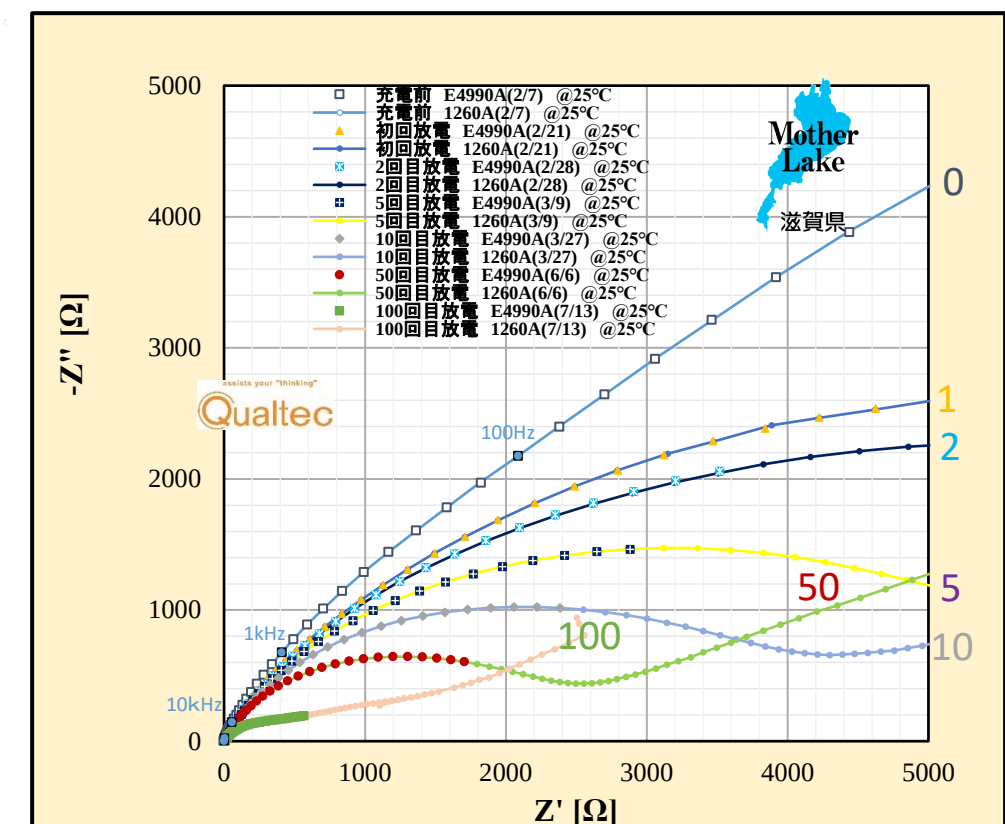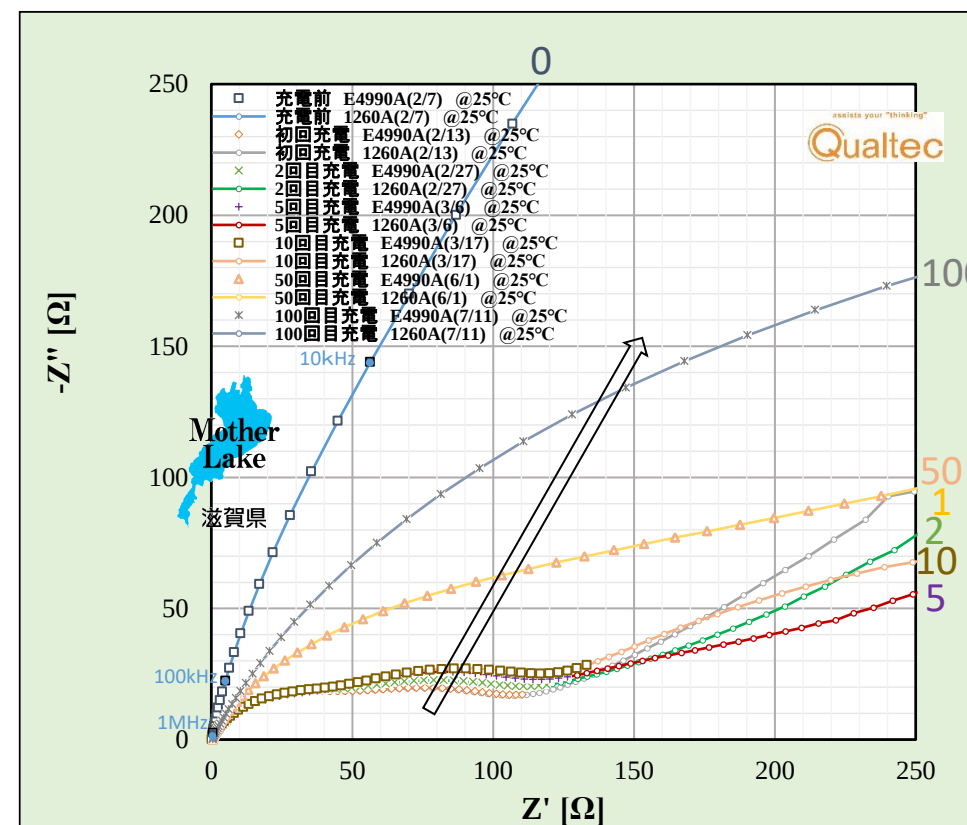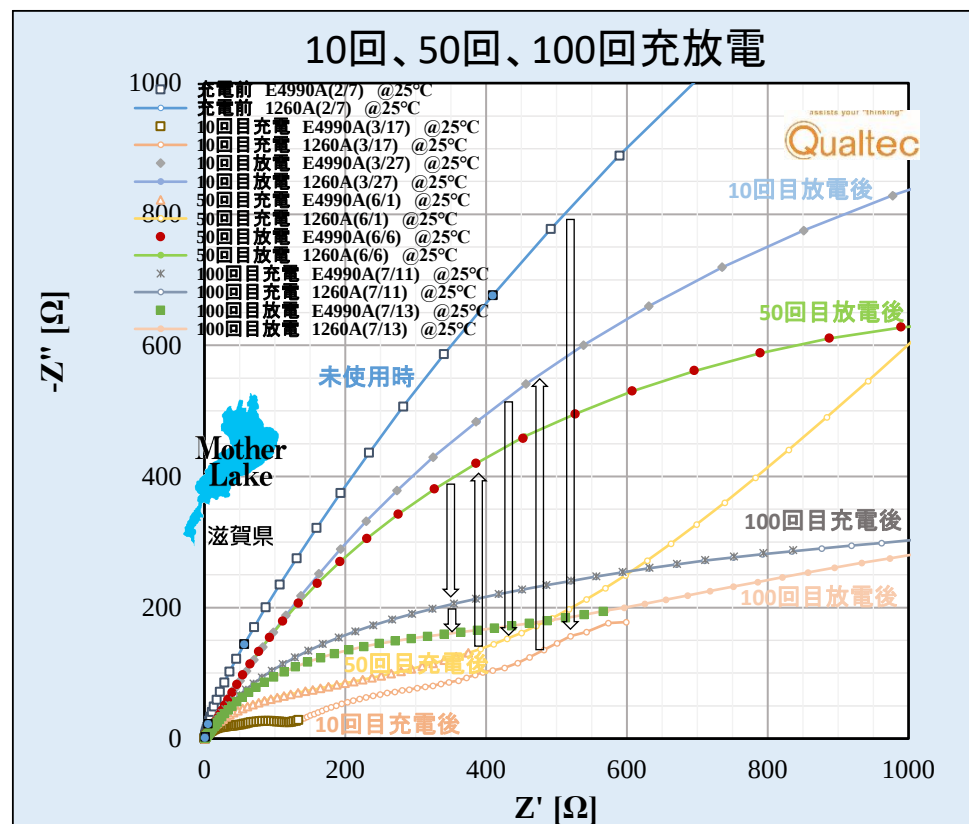

充電 → インピーダンス小  
放電 → インピーダンス大  
充放電繰り返し → 差が小さく

活物質が充電回数とともに高インピーダンス化？


# ポテンショスタットを使用しない実電池(LIB等)の交流インピーダンス法の提案ー2

## 2. 実験① 市販全固体電池への適用

《新型DCブロックの応用事例》

100MHz付近のデータ

公称電位1.5V、W3.0L4.4H1.1

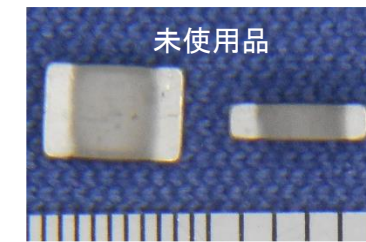


|       |      |
|-------|------|
| 集電体   | Cu   |
| 活物質   | 酸化物系 |
| 固体電解質 | 酸化物系 |
| 活物質   | 酸化物系 |
| 集電体   | Cu   |


25層積層

※特許・公開報道からの推測


充電時

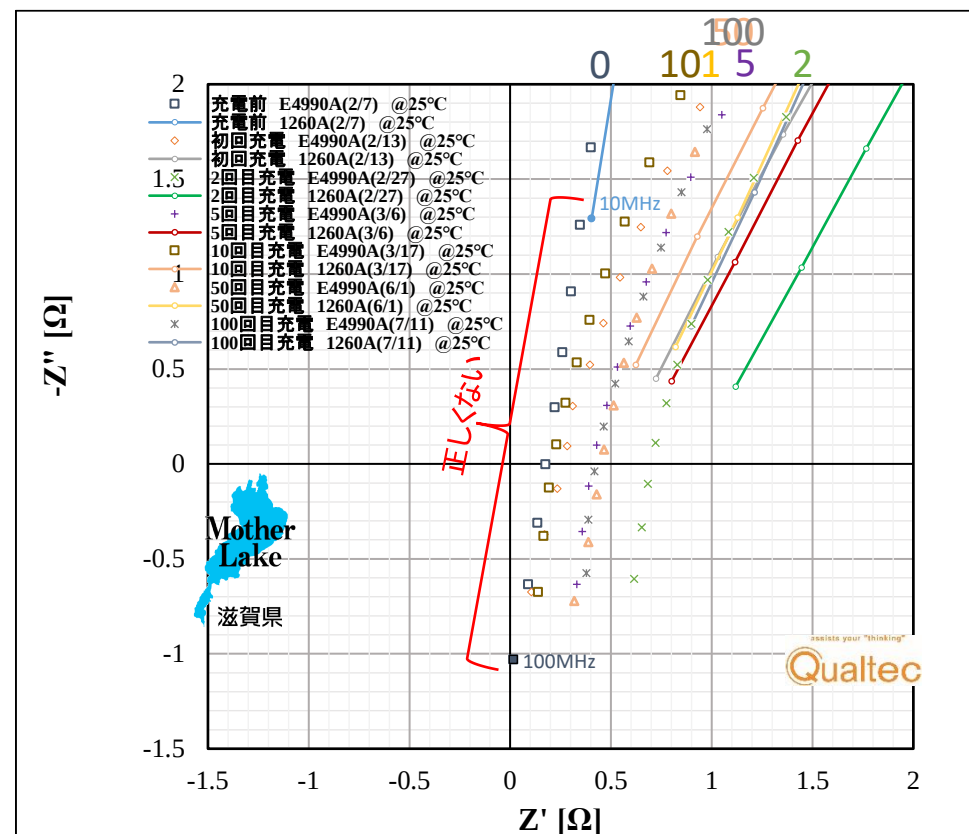

放電時

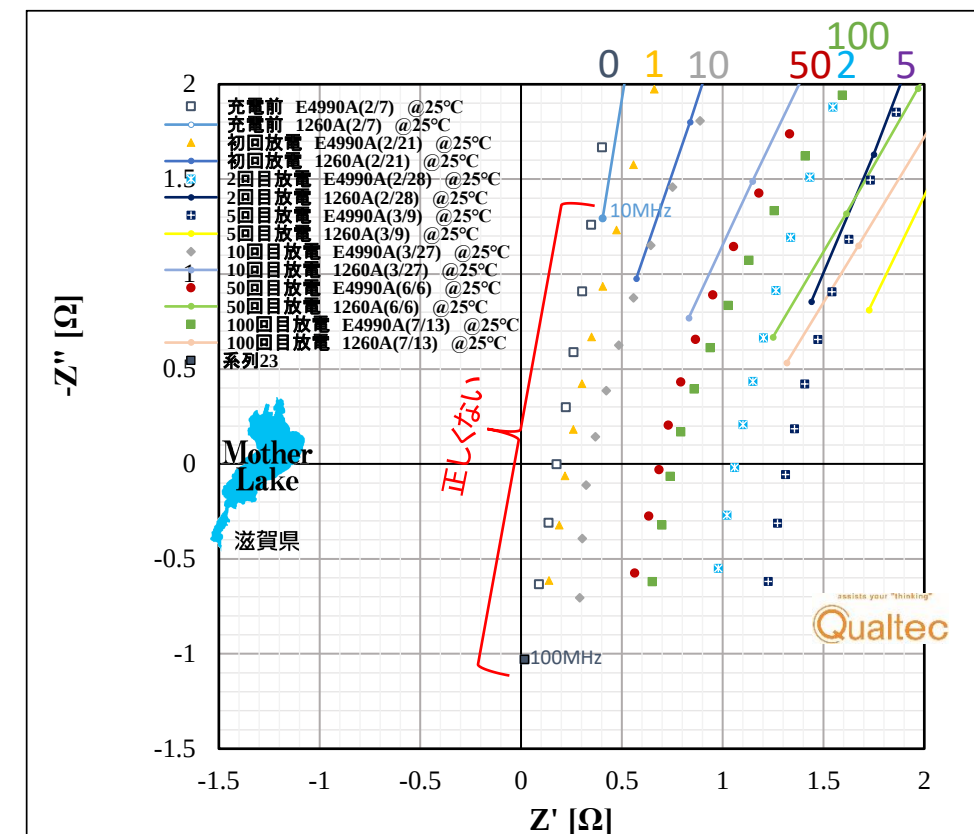

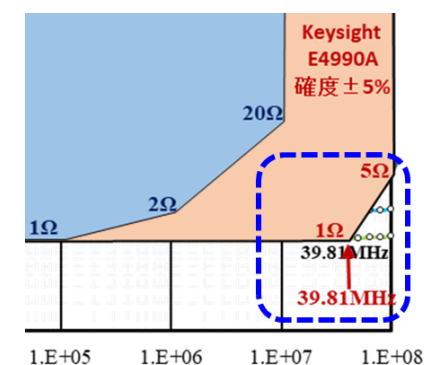- 100MHz付近のインピーダンス値は**小さすぎ(≪5Ω)**、位相がインダクタンス側にずれる。  
 <注>同軸ケーブルが原因ではない。 グラフの範囲内では、1260Aの場合には位相はすべてインダクタンス側に外れる。
- 放電時の方がデータのバラツキが大きい。原因は不明...



# ポテンショスタットを使用しない実電池(LIB等)の交流インピーダンス法の提案ー2

## 3. 実験② 市販コイン電池への適用

《新型DCブロックの応用事例》 LIR2032(海外メーカー製)

公称電位; 3.6V  
二次電池







★★ 時々耳にする話 ★★ 本当???


- ・コイン電池には**バネが入っている**ので、正しく測定できない....。
- ・**巻回型電池**は経路が長いので**インダクタンス成分が存在する**....。
- ・Nyquist線図の**実軸の交点(切片)**の左側が**電解液成分**....。

炭素系/Cu系/有機電解液/Al系/三元系

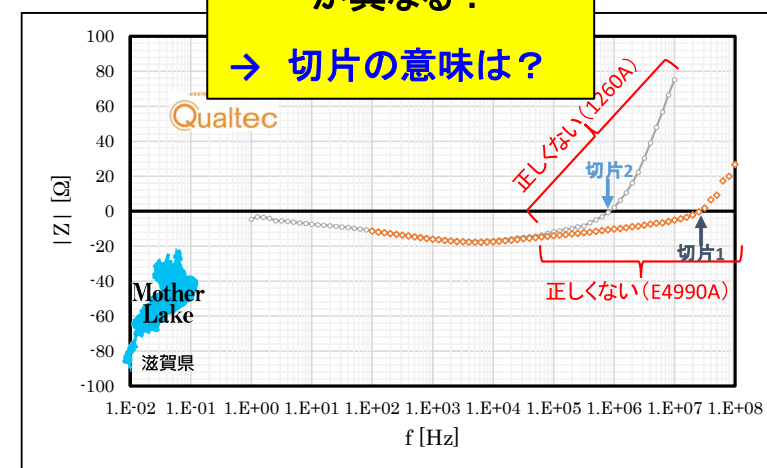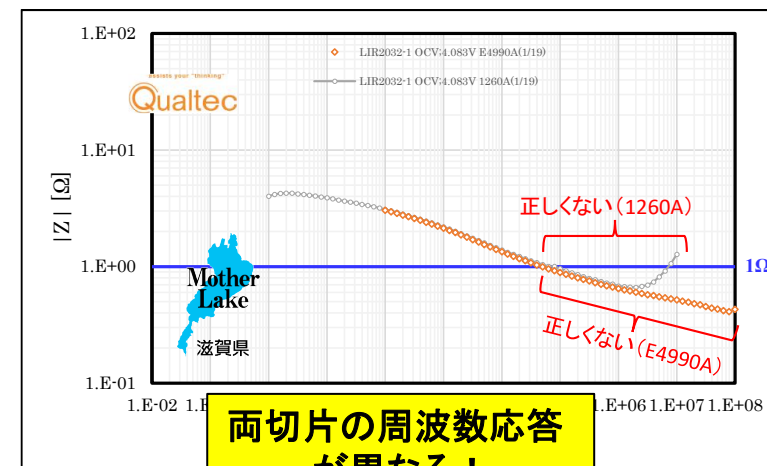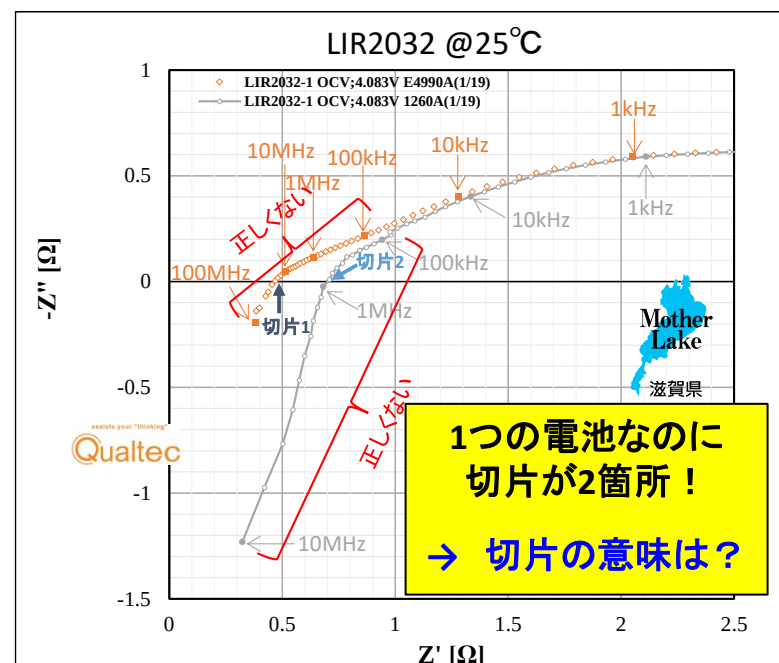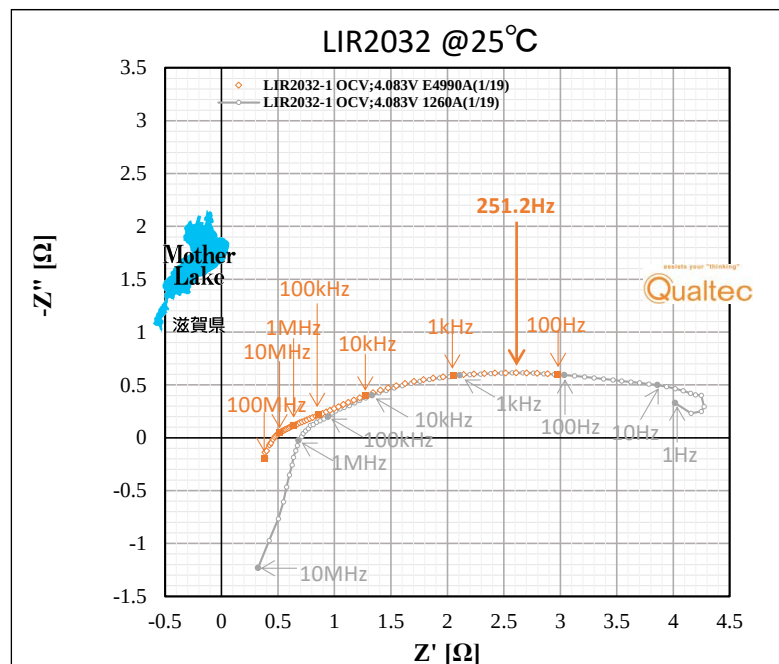- ・ステンレス製コインケース
- ・**バネなし**
- ・正極、セパレータ、負極を重ね合わせて幾重にも畳みこんでいる(**巻回**の一種)。



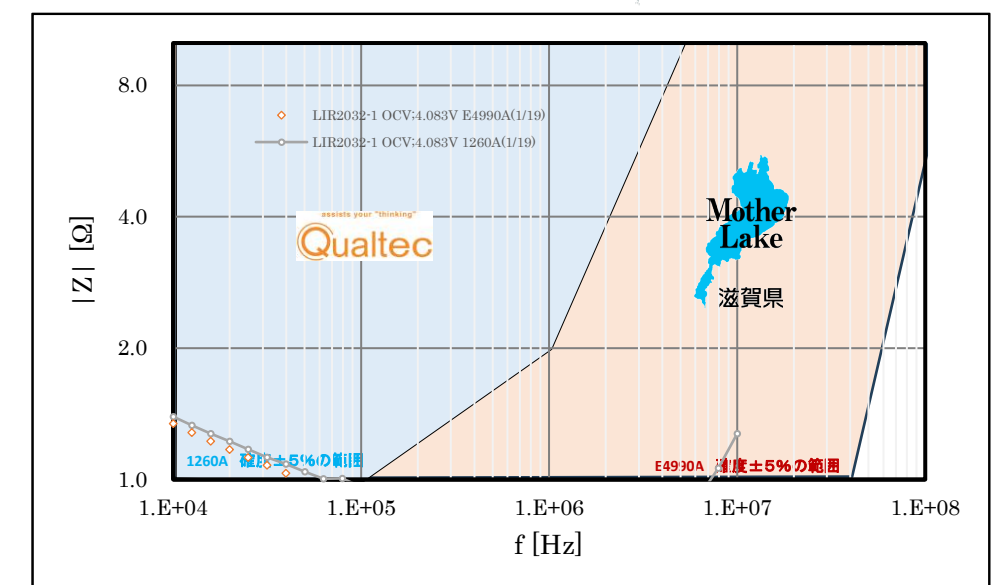【確度マップ】  $\geq 10\text{kHz}$ ,  $1\Omega \sim 10\Omega$



インピーダンス値が小さいため、位相がインダクタンス側に外れる!

<1Ωの確度マップも必要!





# ポテンショスタットを使用しない実電池(LIB等)の交流インピーダンス法の提案ー2

## 4. 課題とその解決のための予備実験

交流インピーダンス測定システムは固体電解質評価用に開発し、**1Ω単位**で正しく測定できれば良かった....  
しかし、昨年電池の測定も可能となったことで事情が変わった。

### 《新型DCブロックを用いた測定の課題》

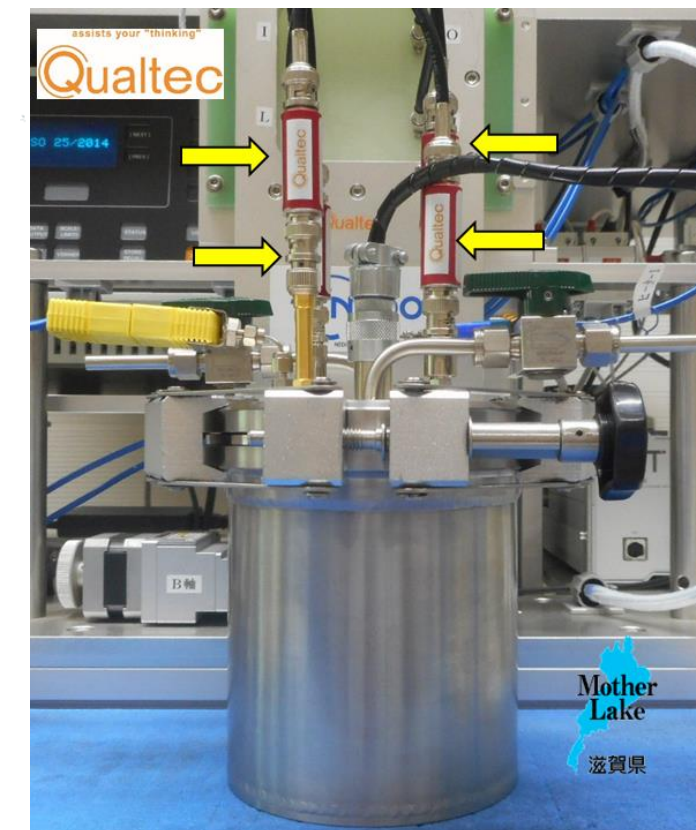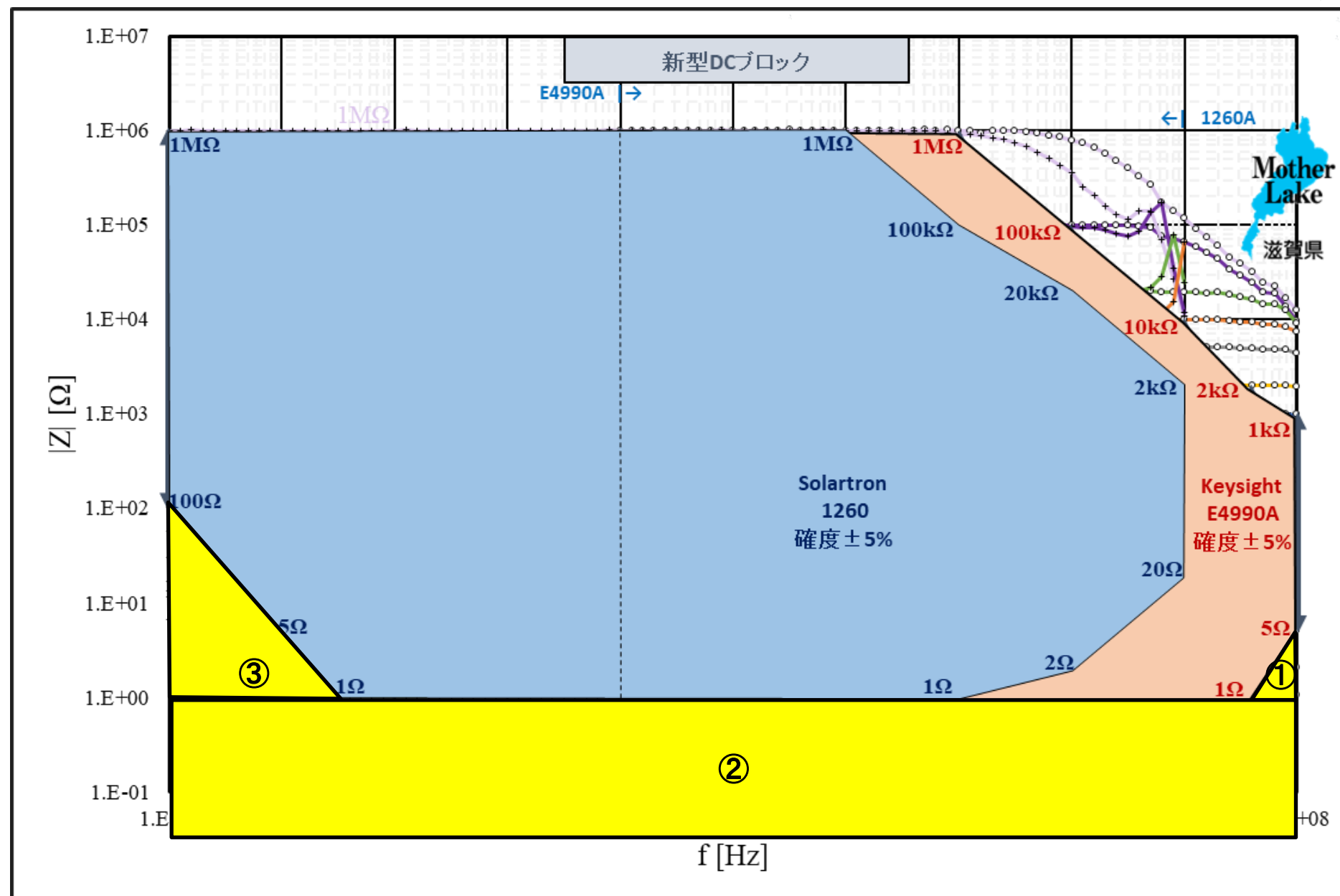


- ① 究極の目標 **1Ω@100MHz** が規格外。
- ② **<1Ωも高精度測定** する必要がある。
- ③ **<1Hzも高精度測定** する必要がある。

## ポテンショスタットを使用しない実電池(LIB等)の交流インピーダンス法の提案ー2

## 4. 課題とその解決のための予備実験

## 《新型DCブロック使用時の課題》

- ① 究極の目標 **1Ω@100MHz** が規格外。

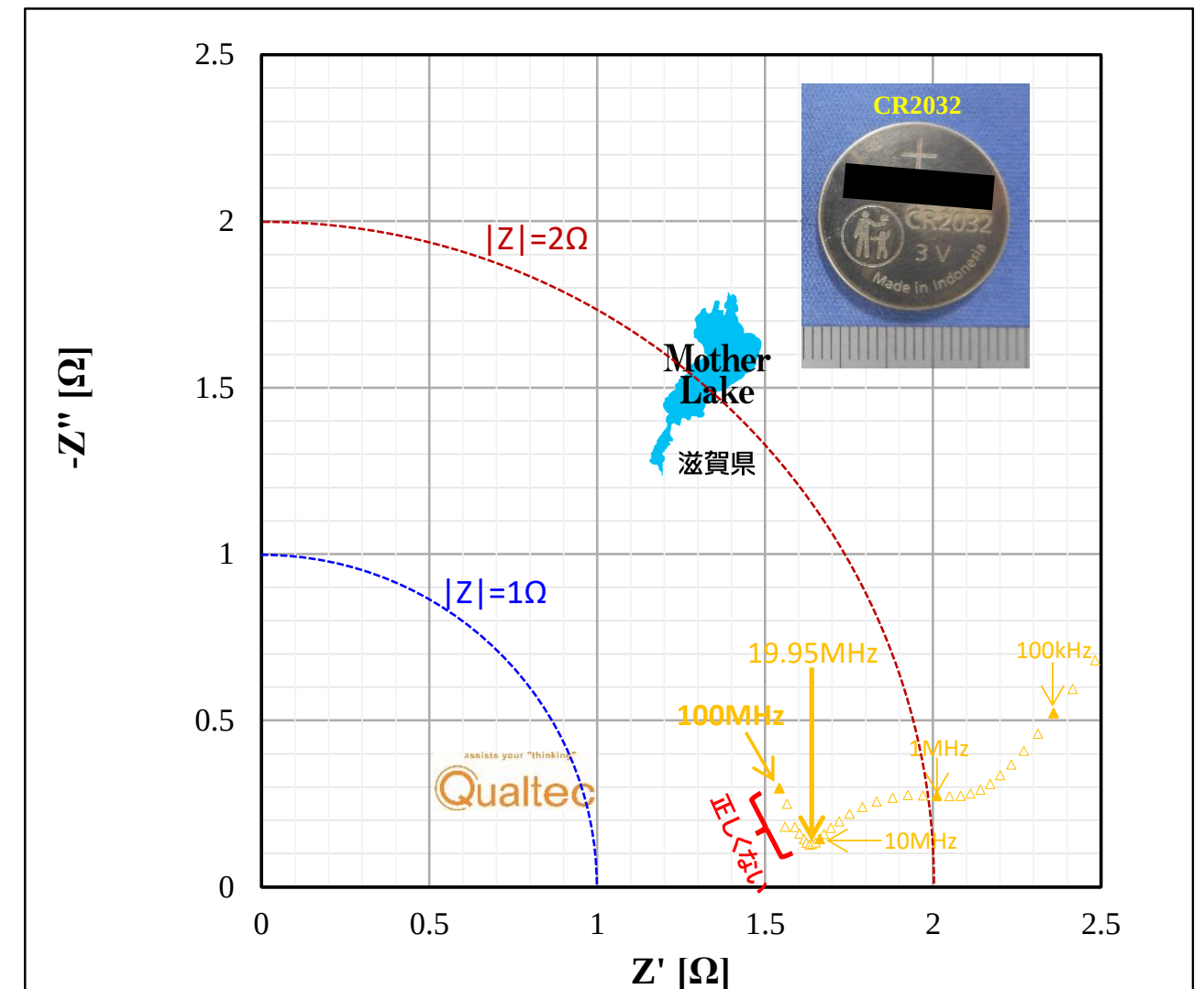

以前より校正・補正方法の工夫で 1Ω@100MHz 達成を何度も試みている。

- ・補正ズレにより規格内になることもあるが、再現性なし。
- ・意識的に位相をずらすことを試みているが、再現性なし。

**究極の校正・補正方法は未だ見つからず！ 新たな測定器の出現に期待...!?**



# ポテンショスタットを使用しない実電池(LIB等)の交流インピーダンス法の提案ー2

## 4. 課題とその解決のための予備実験

第63回電池討論会(福岡)3C17 2022/11/10の発表資料


### 《新型DCブロック使用時の課題》

#### ② <1Ωも高精度測定 する必要がある。

※元々、固体電解質を測定するための設計で最小1Ωが正しければOK！

しかし、電池構成物質は低インピーダンス値 (<1Ω) の物質もある。

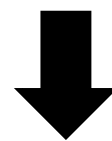- 全周波数帯域で<1Ω だが、  
低周波数帯域(≦100kHz)でも KeysightE4990AとSolartron1260Aの差は>10% !
- Solartron1260A(補正なし) > KeysightE4990A(補正あり)  
単に補正の有無の差???
- <1Ωの標準試料がない。 <注>標準試料は 1Ω~1MΩ で作製した。




低インピーダンス(<1Ω)用標準試料を作製し、  
低インピーダンス値(<1Ω)での確度マップを作成する。

金属部材のみ  
《コインセルケース》  
0.5mm厚スペーサを追加  
電解液添加

非ブロッキング



0.3~0.35Ω

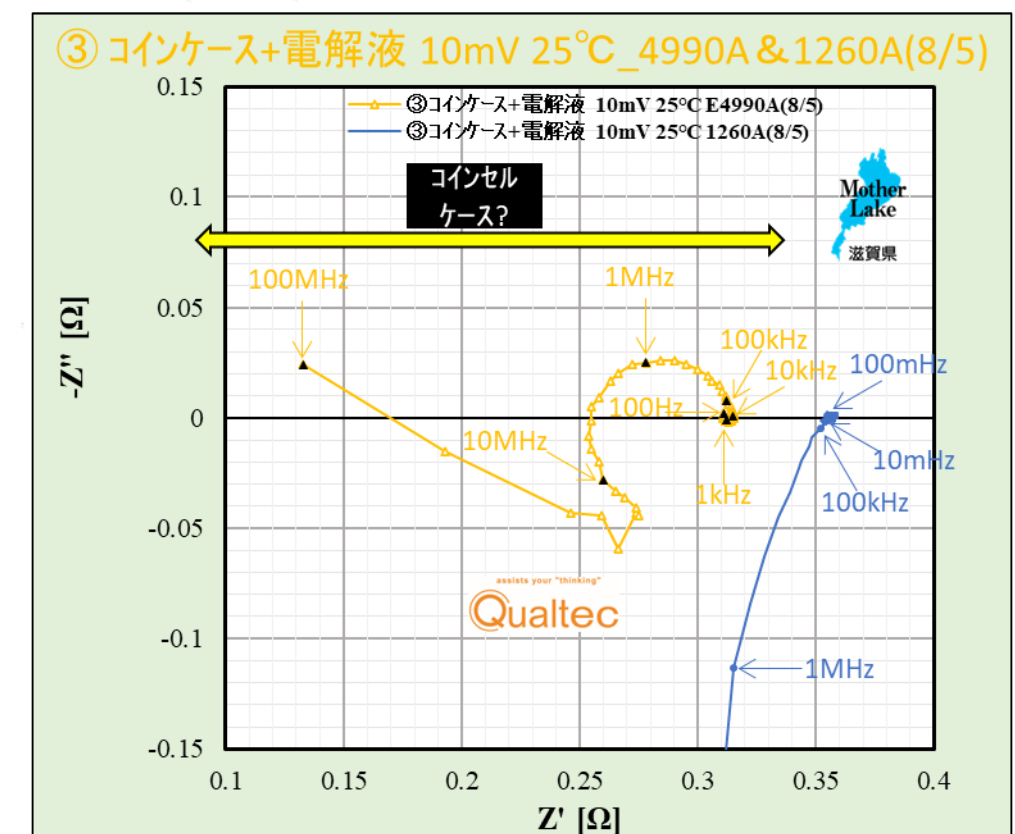

正しい測定データ???

高周波数側(>1MHz)は絶対に正しくないが、  
低周波数側(≦100kHz)は正しいのか？

# ポテンショスタットを使用しない実電池(LIB等)の交流インピーダンス法の提案ー2

## 4. 課題とその解決のための予備実験

### 《新型DCブロック使用時の課題》


② **<1Ωも高精度測定** する必要がある。

#### 低インピーダンス(<1Ω)用標準試料作製


直流四端子法(300mA)で確認済み

500mΩ  
(0.5Ω)



100mΩ、50mΩ、10mΩ  
(0.1Ω、0.05Ω、0.01Ω)

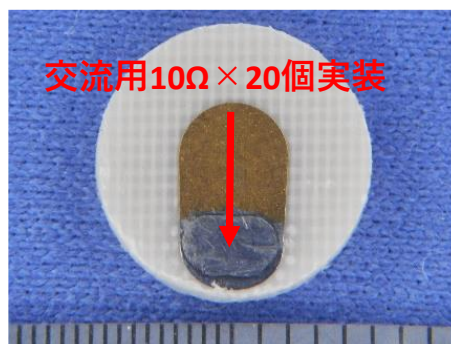

※5Ω、2Ω、1Ωと同様

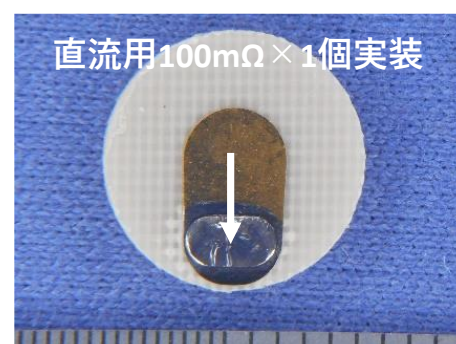

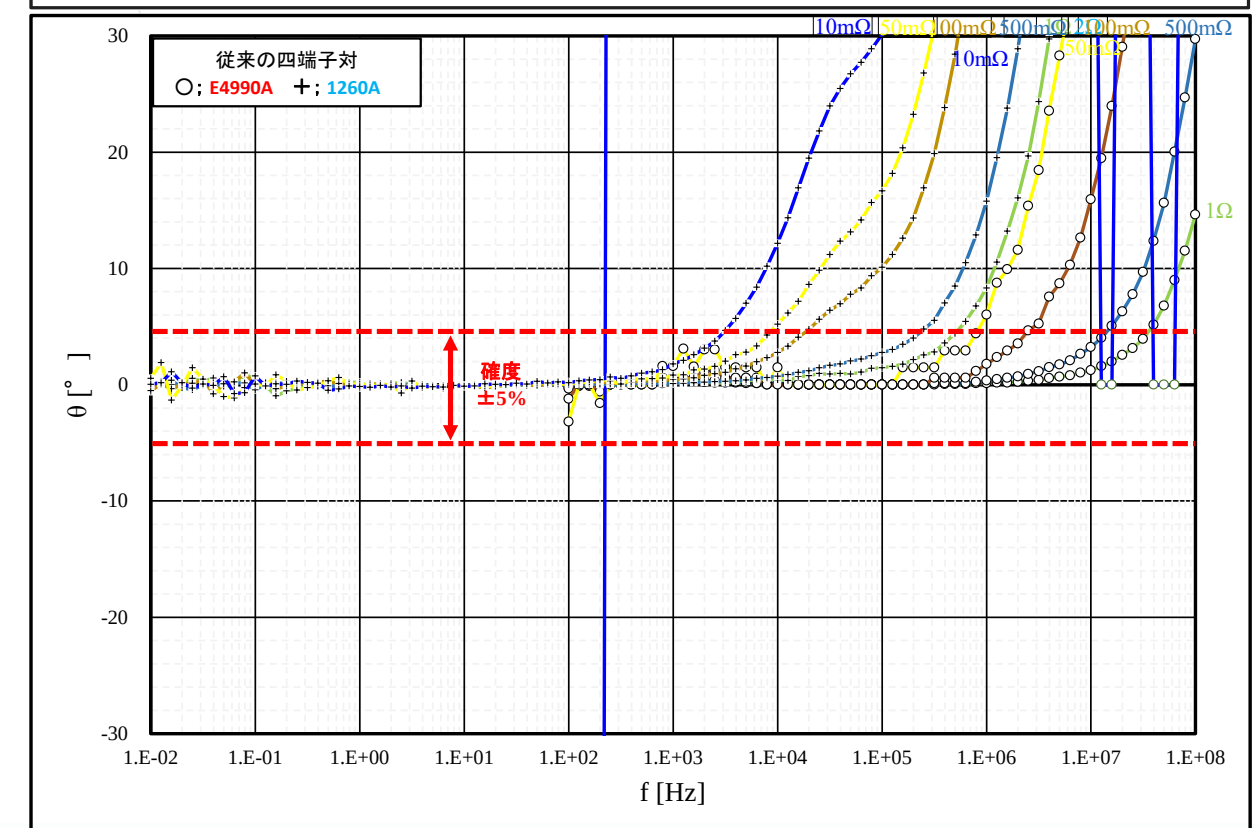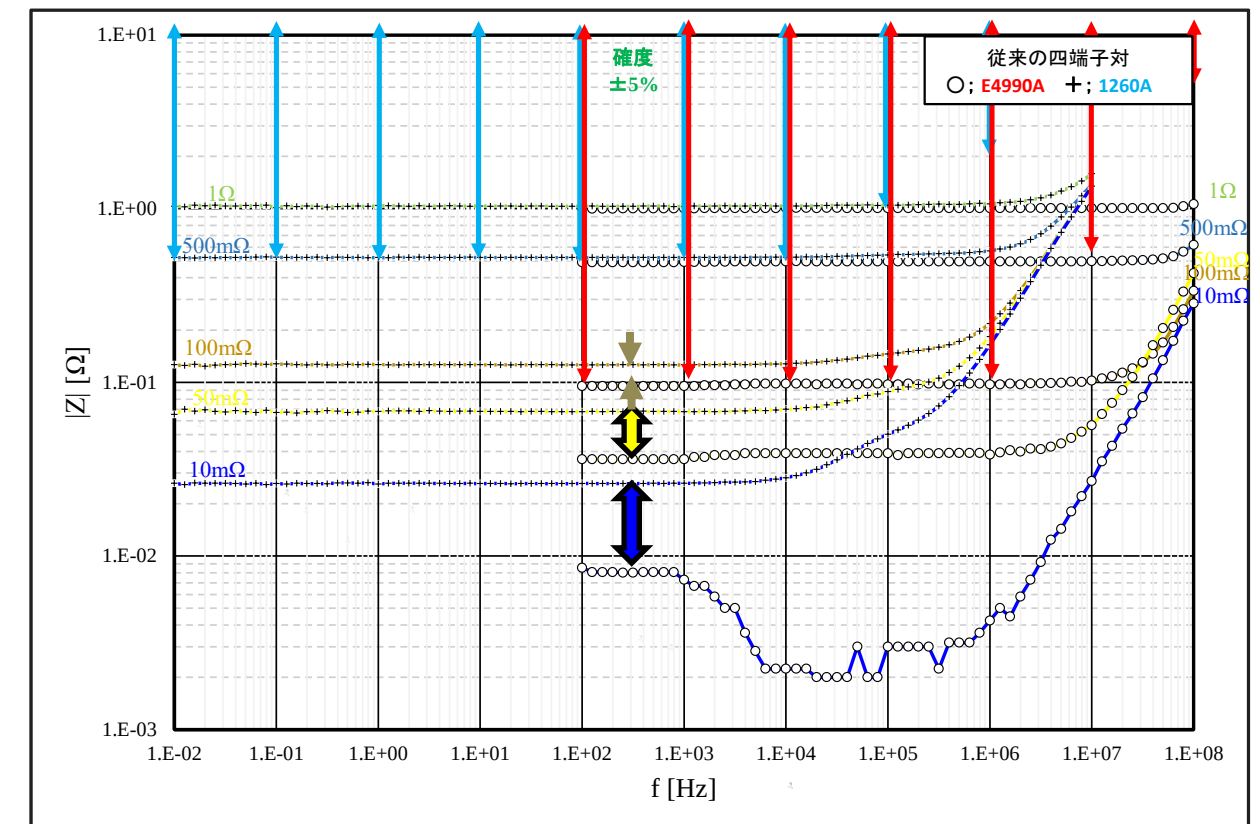- Solartron1260A(補正なし) > KeysightE4990A(補正あり)
- 1260A; 500mΩ@ $\leq 10\text{kHz}$ 、E4990A; 100mΩ@ $\leq 1\text{MHz}$  で正しく測定可能！
- (従来の)四端子対の配線では、10mΩを正しく測定できない....？




# ポテンショスタットを使用しない実電池(LIB等)の交流インピーダンス法の提案ー2


## 4. 課題とその解決のための予備実験

### 《新型DCブロック使用時の課題》

② **<1Ωも高精度で測定** する必要がある。

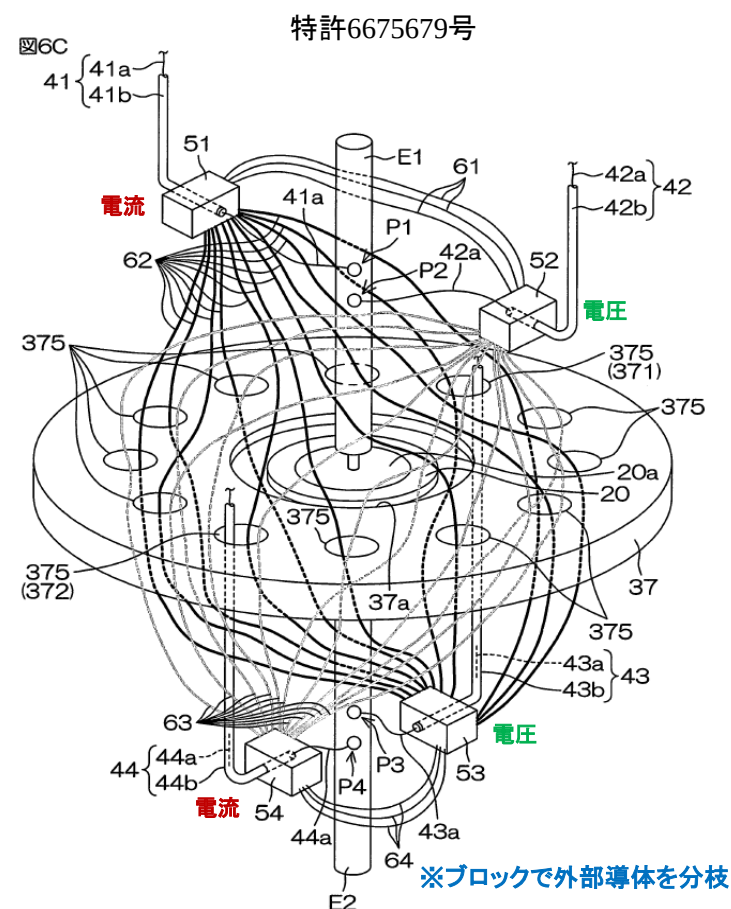

帰還電流経路(外部導体)の配線が複雑！

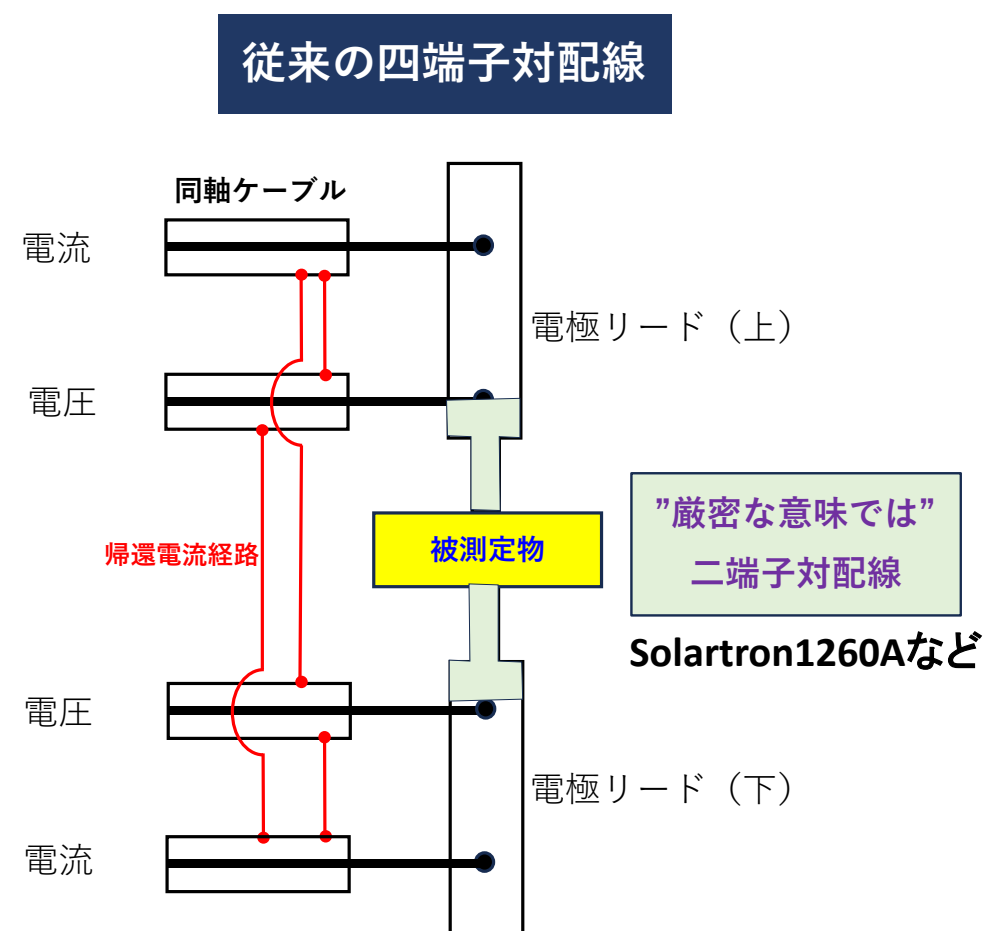

### “真の”四端子対配線

電流・電圧の端子は被測定物にそれぞれ独立に接続

<注> KeysightE4990A(4294A)  
従来の四端子対配線でも  
四端子対配線である。




# ポテンショスタットを使用しない実電池(LIB等)の交流インピーダンス法の提案ー2

## 4. 課題とその解決のための予備実験

### 《新型DCブロック使用時の課題》

② **<1Ωも高精度で測定** する必要がある。

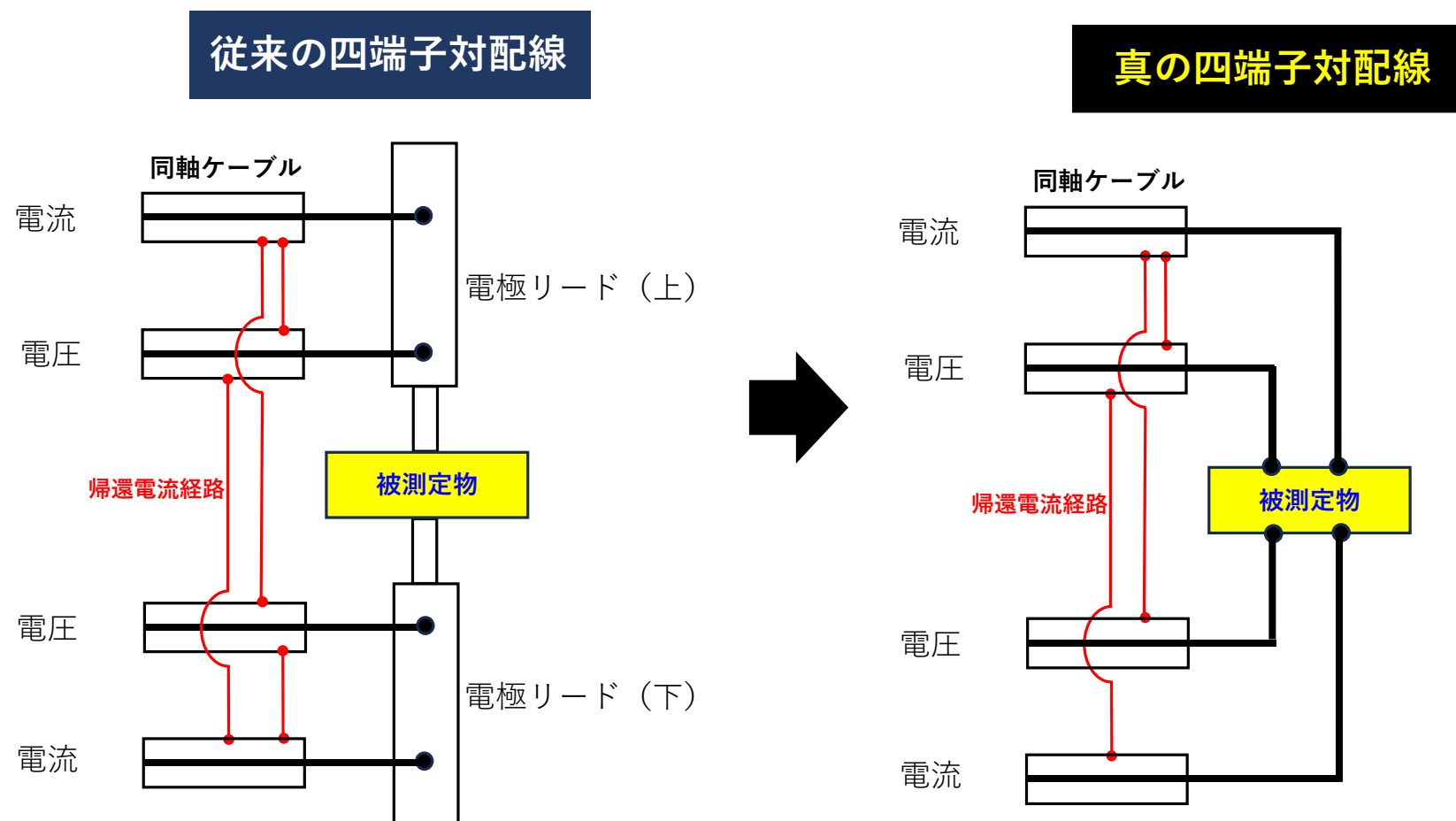

### 真の四端子対配線実現への要件


- 電圧・電流端子が被測定物に**独立に接続する**。
- 接続部の**断面積を小さく**。
- 電圧・電流端子の**間隔は一定にする**。
- 被測定物を固定できる**十分な強度(硬さ)**がある。
- **300°C耐熱**である。
- 硫化物系固体電解質への**耐食性**を有する。銅系不可！ 等

# ポテンショスタットを使用しない実電池(LIB等)の交流インピーダンス法の提案ー2

## 4. 課題とその解決のための予備実験

### 《新型DCブロック使用時の課題》

- ② **<1Ωも高精度で測定** する必要がある。

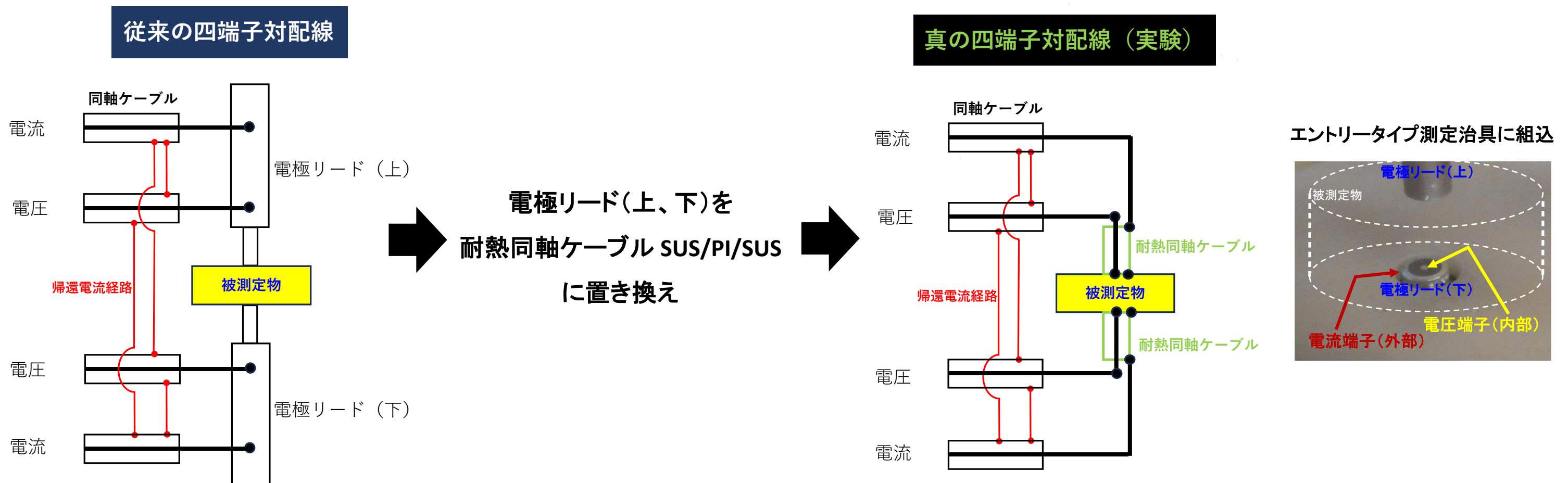


## ポテンショスタットを使用しない実電池(LIB等)の交流インピーダンス法の提案ー2

## 4. 課題とその解決のための予備実験


## 《新型DCブロック使用時の課題》

② **<1Ωも高精度で測定** する必要がある。

## 真の四端子対配線 (実験)

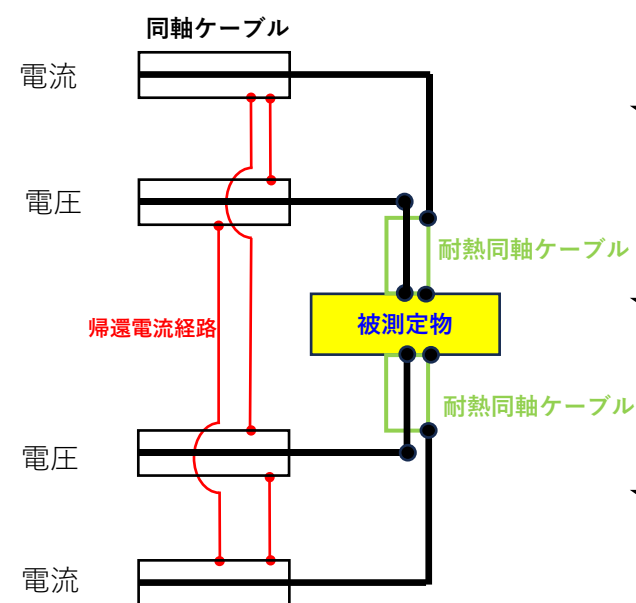



エントリータイプ測定治具に組込

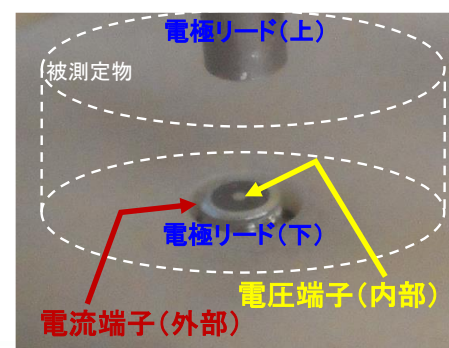

★Solartron1260A(補正なし)測定下限  
 $500\text{m}\Omega @ \leq 10\text{kHz} \rightarrow 10\text{m}\Omega @ \leq 1\text{kHz}$

★KeysightE4990A(補正あり)測定下限  
 $100\text{m}\Omega @ \leq 1\text{MHz} \rightarrow 50\text{m}\Omega @ 1\text{MHz} \sim 100\text{kHz}$

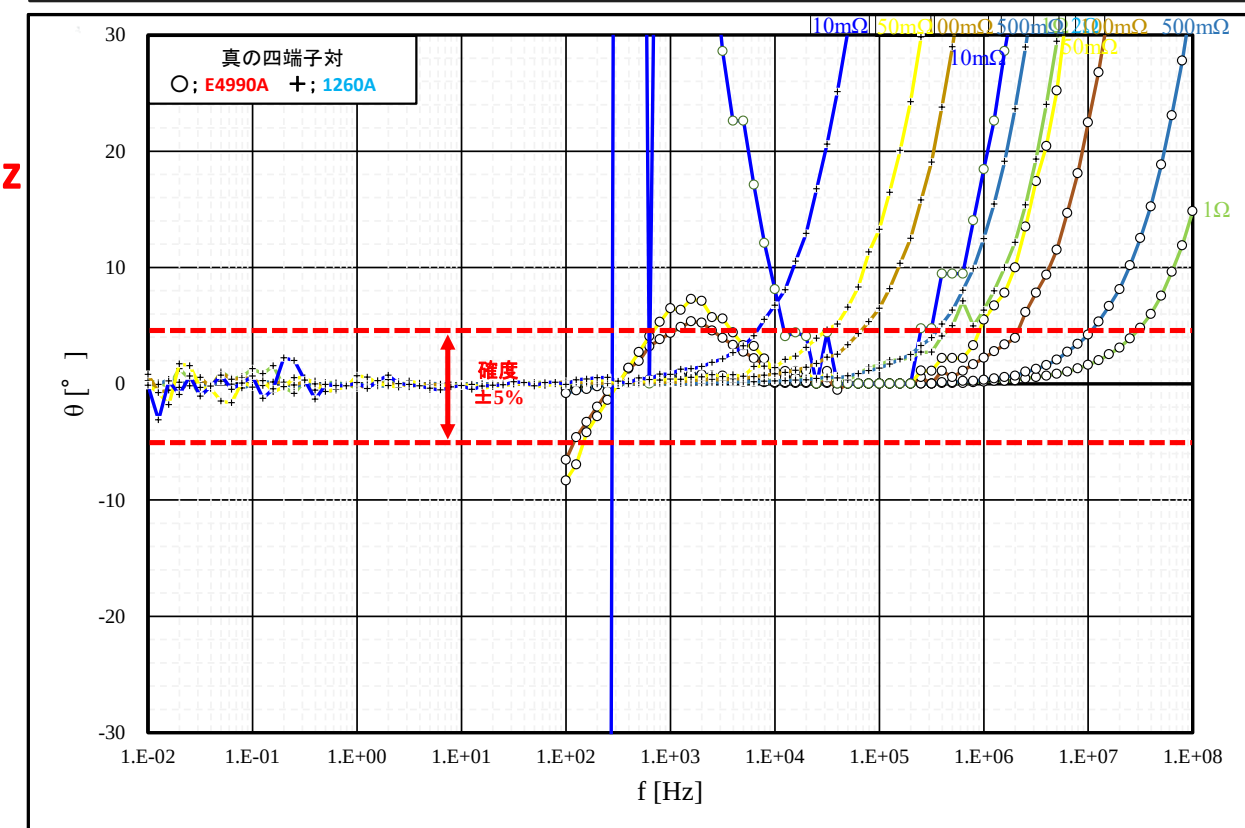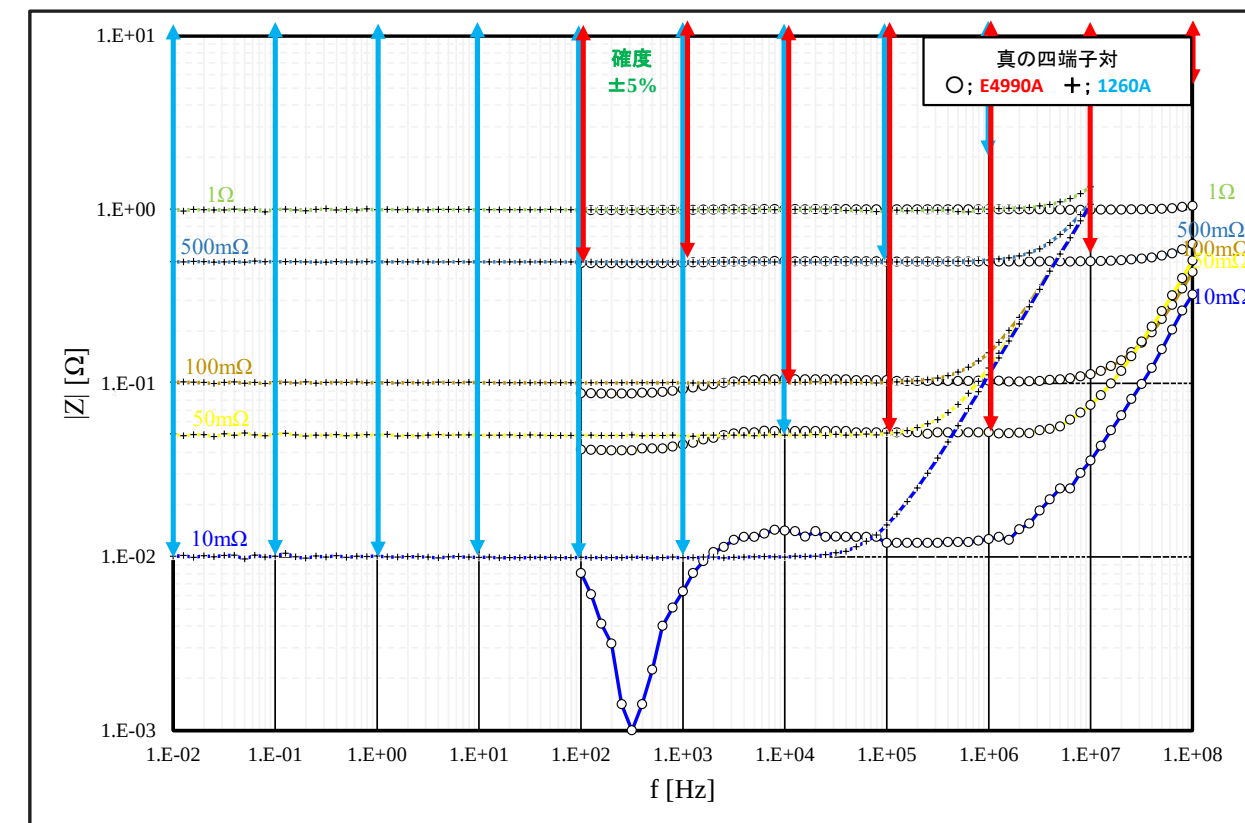★ KeysightE4990A(補正あり)低周波数域で悪化  
 $100\text{m}\Omega @ 1\text{kHz} \sim 100\text{Hz} \rightarrow 500\text{m}\Omega$







# ポテンショスタットを使用しない実電池(LIB等)の交流インピーダンス法の提案ー2

## 4. 課題とその解決のための予備実験




### 《新型DCブロック使用時の課題》

② **<1Ωも高精度で測定** する必要がある。

**真の四端子対配線は有効！**

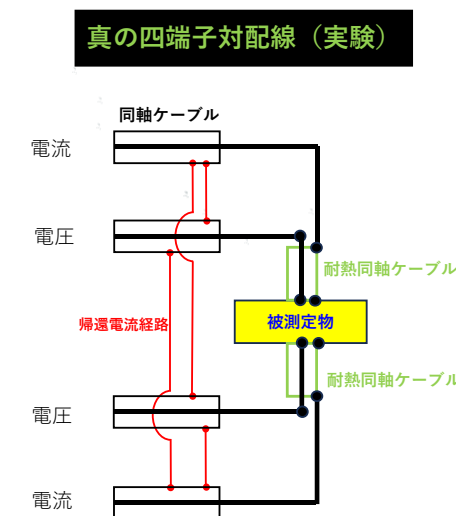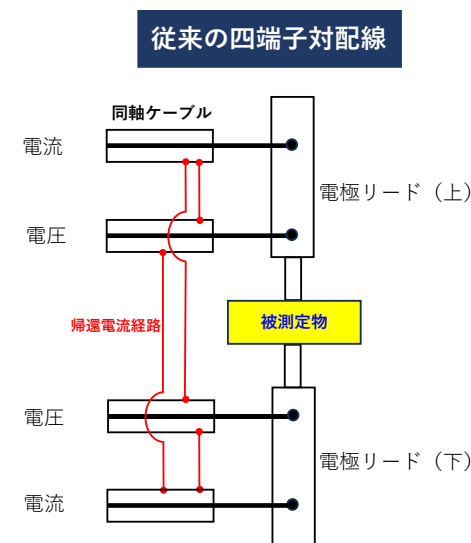

エントリータイプ測定治具に組込

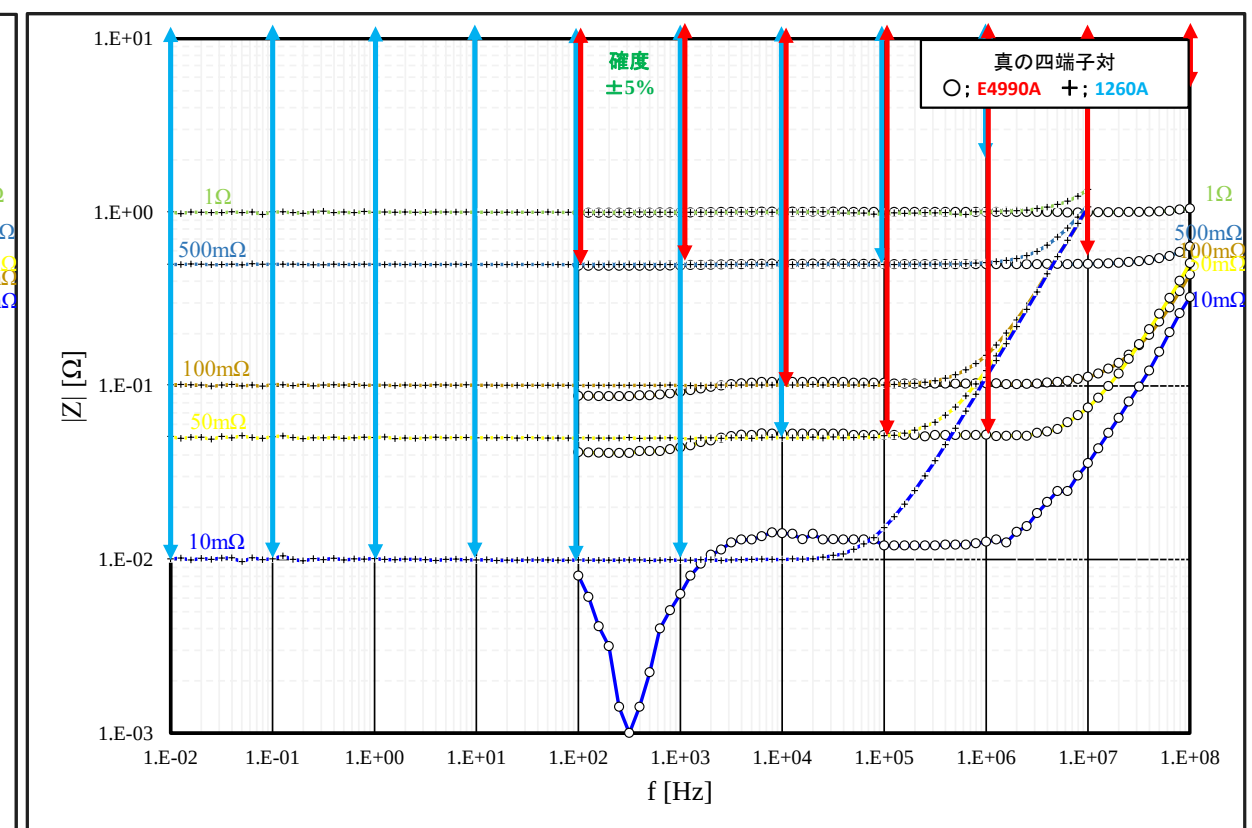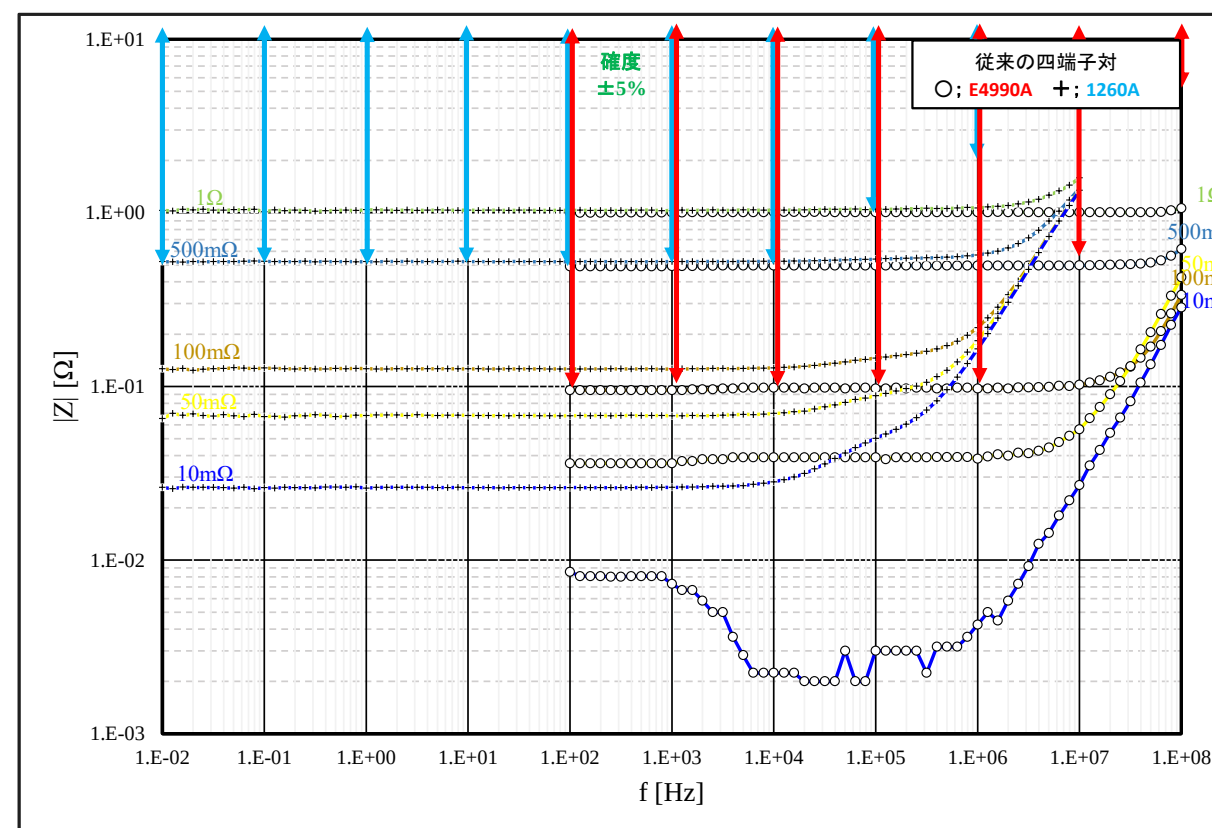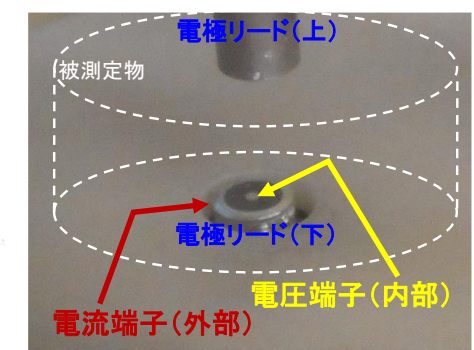


# ポテンショスタットを使用しない実電池(LIB等)の交流インピーダンス法の提案ー2


## 4. 課題とその解決のための予備実験

### 《新型DCブロック使用時の課題》


② **<1Ωも高精度で測定** する必要がある。

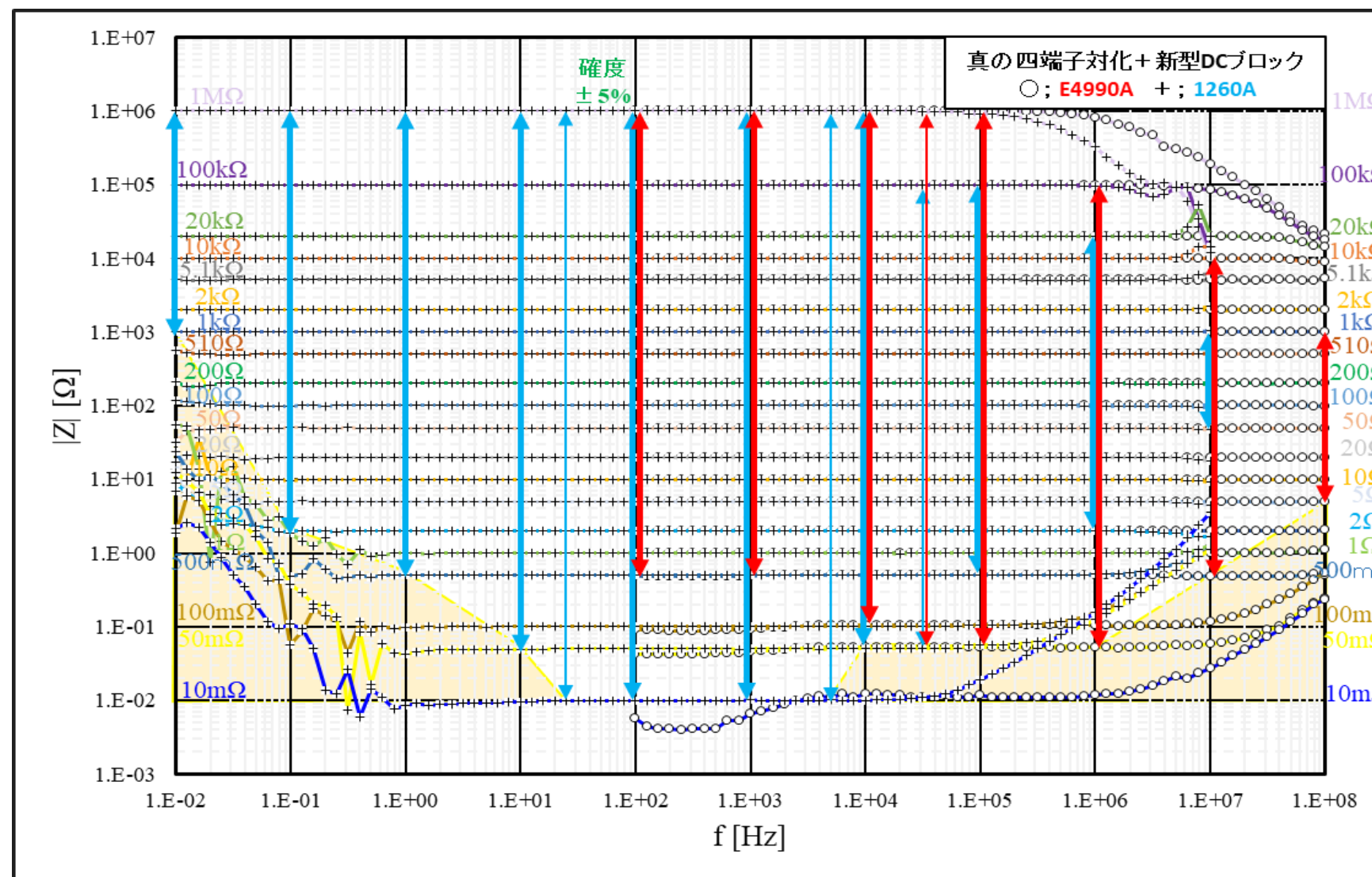

真の四端子対配線 (実験)

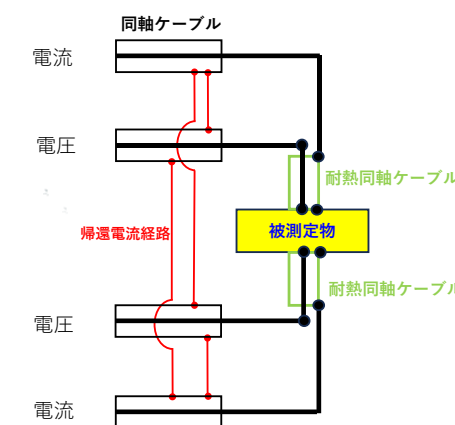

エントリータイプ測定治具に組込

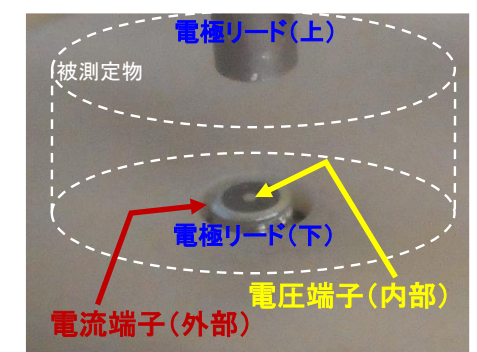

**10mΩ@25Hz~5.01kHz 1260A**  
**50mΩ@10kHz~1MHz E4990A+1260A**  
**100mΩ@10Hz~1MHz E4990A+1260A**  
**2Ω~1MΩ@100mHz 1260A**

# ポテンショスタットを使用しない実電池(LIB等)の交流インピーダンス法の提案ー2

## 4. 課題とその解決のための予備実験


### 《新型DCブロック使用時の課題》

- ③ <1Hzも高精度で測定 する必要がある。

#### 新型DCブロック



静電容量を10倍に

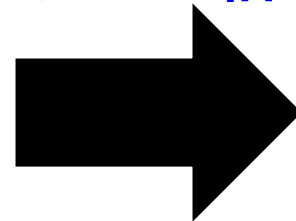

#### 革新的DCブロック



#### <問題点>

非対称・大型化により隣と当たる。  
↓  
すぐに故障して実用的ではない。



# ポテンショスタットを使用しない実電池(LIB等)の交流インピーダンス法の提案ー2

## 4. 課題とその解決のための予備実験

### 《新型DCブロック使用時の課題》

③ <1Hzも高精度で測定 する必要がある。

★革新的DCブロックは効果あり！  
1Ω～1MΩ@100mHz達成！



革新的DCブロック



1Ω@10mHz達成には、

あと100倍程度のコンデンサ数が必要？

新型DCブロック

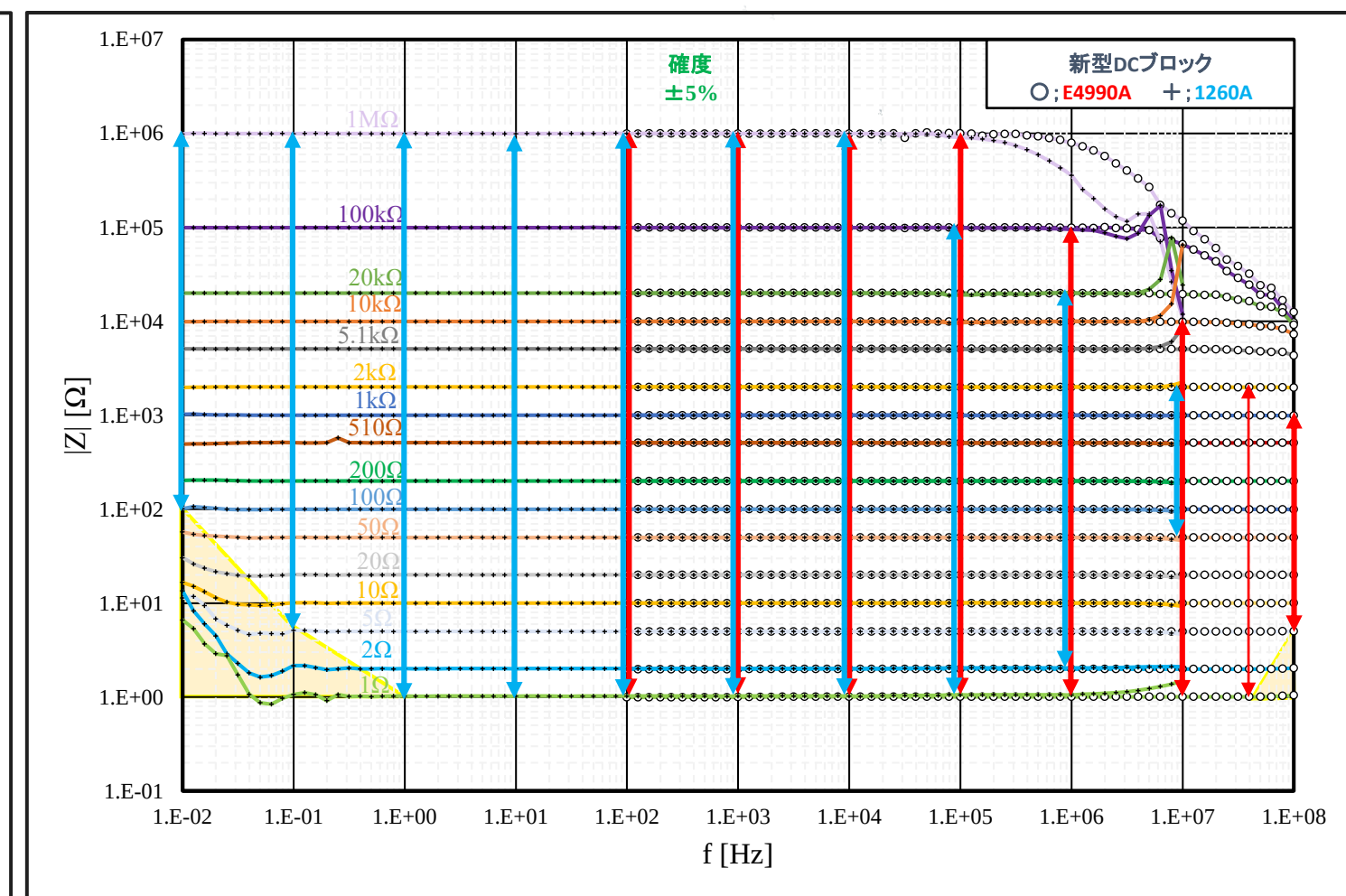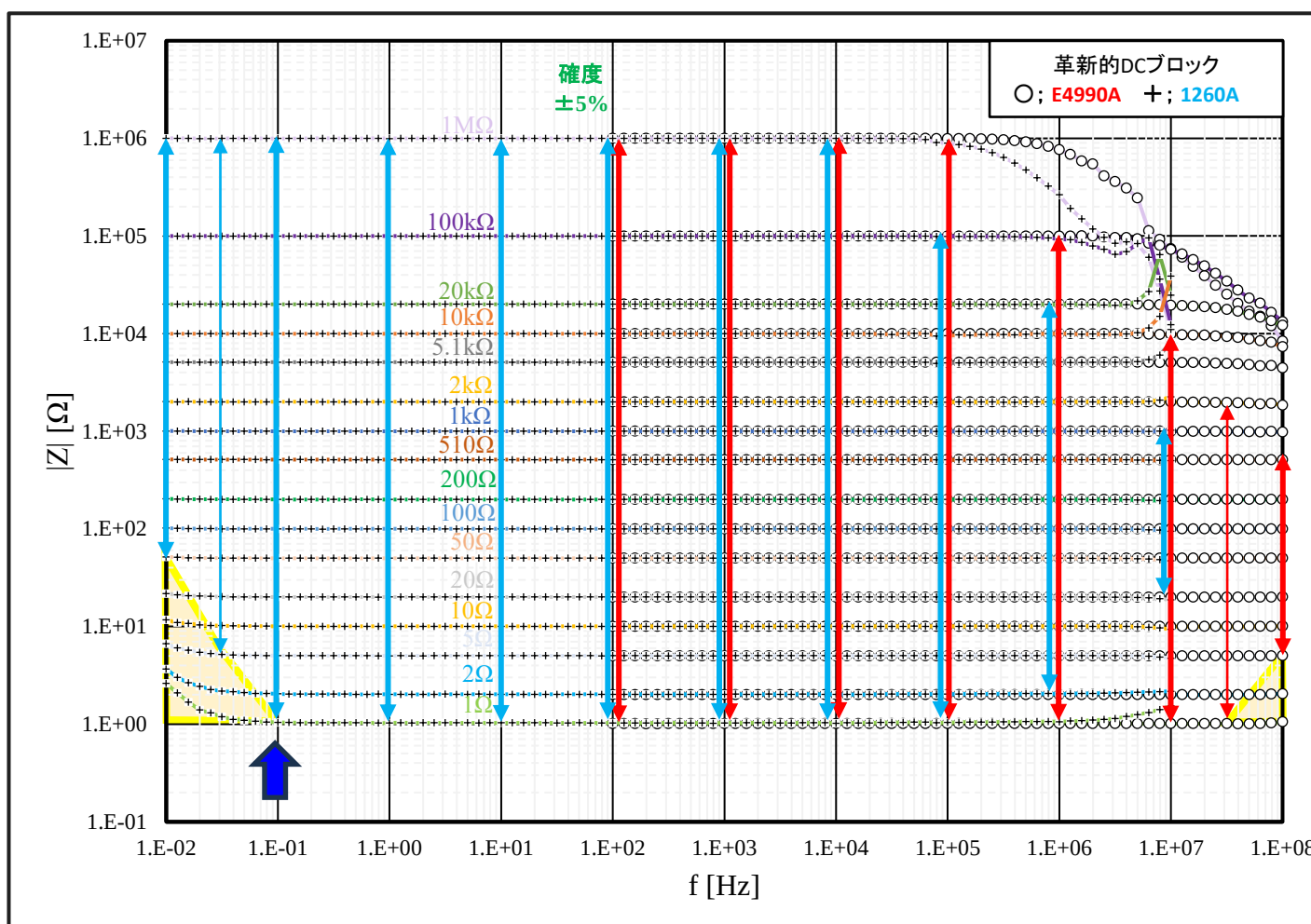


# ポテンショスタットを使用しない実電池(LIB等)の交流インピーダンス法の提案ー2

## 4. 課題とその解決のための予備実験

### 《新型DCブロック使用時の課題》

①～③のまとめ

真の四端子配線 + 新型DCブロック  
が現実的な解！

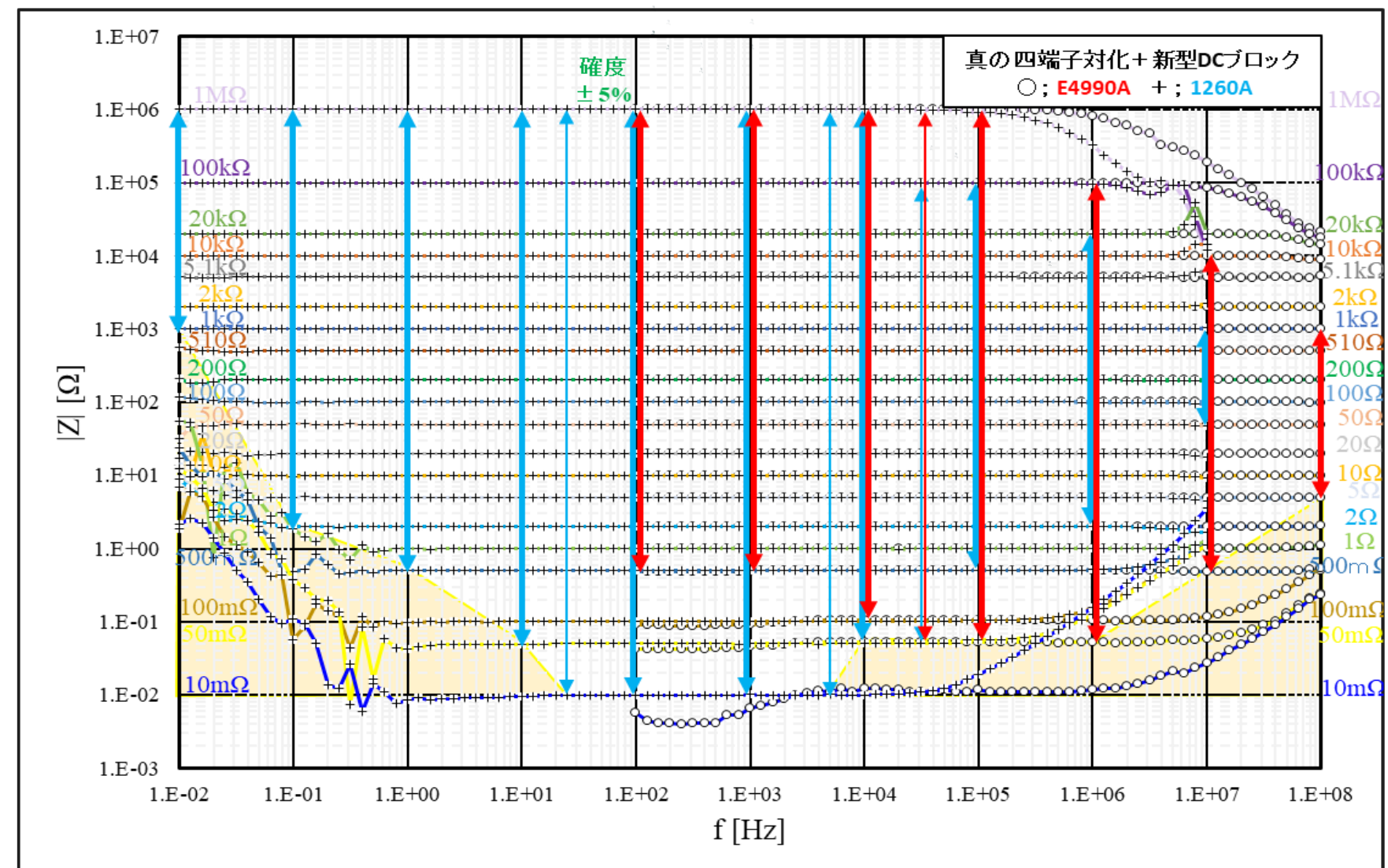

## ポテンシオスタットを使用しない実電池(LIB等)の交流インピーダンス法の提案ー2




## 4. 課題とその解決のための予備実験

## 実測例ー1 《真の四端子対配線＋新型DCブロック》



コイン電池(CRシリーズ)サイズによる比較  
Li/有機電解液/MnO<sub>2</sub>

100MHz～**100mHz**、10mV、10点/桁、RT

※封を切ってすぐ(新品)に測定

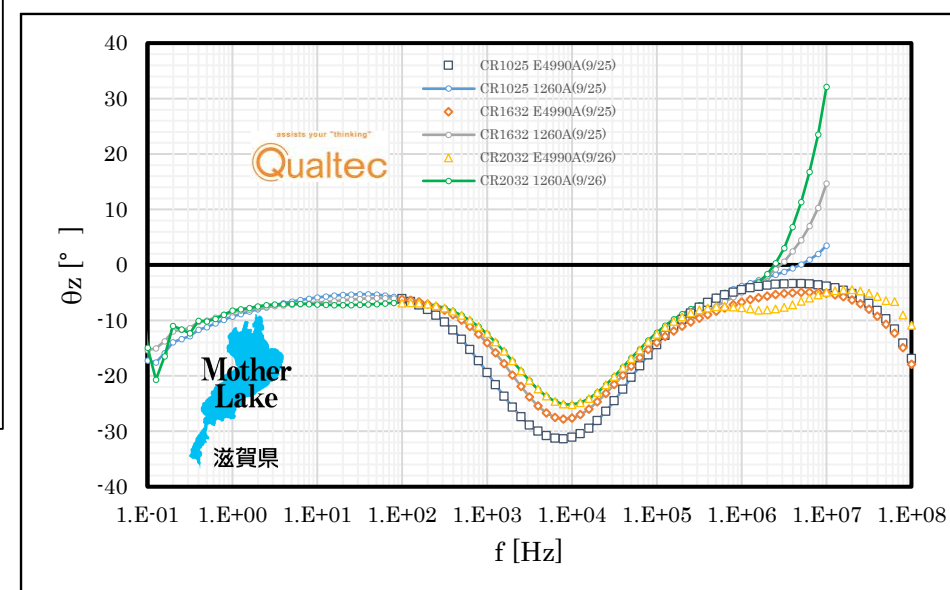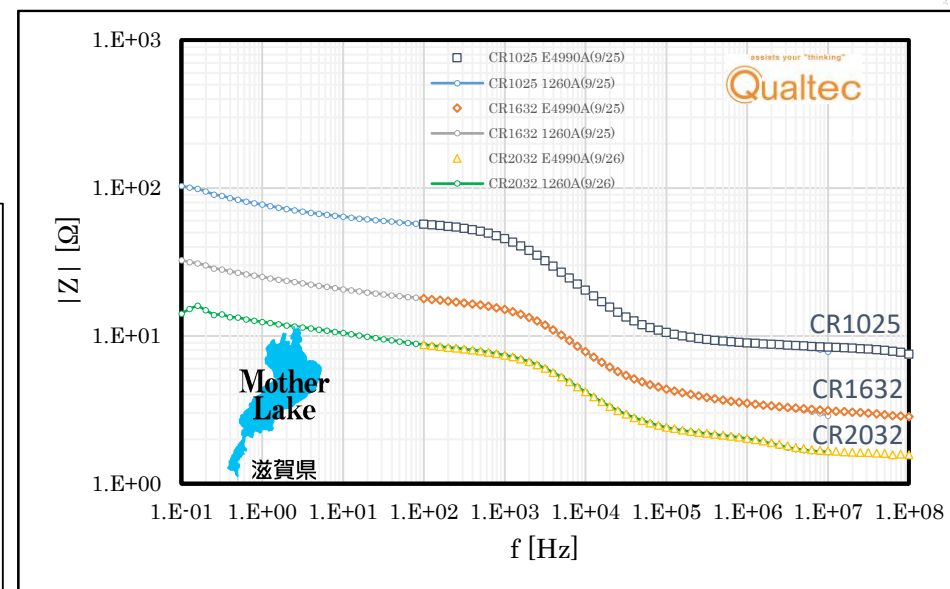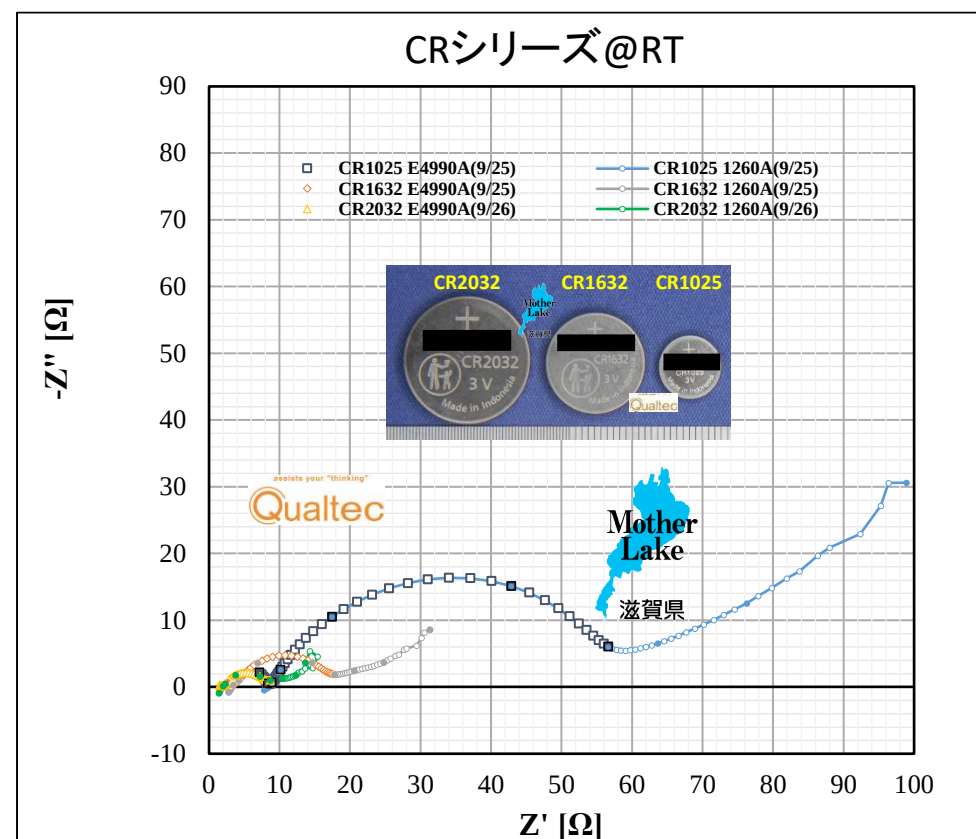

CR1025 ; KeysightE4990Aは正しい測定データ !

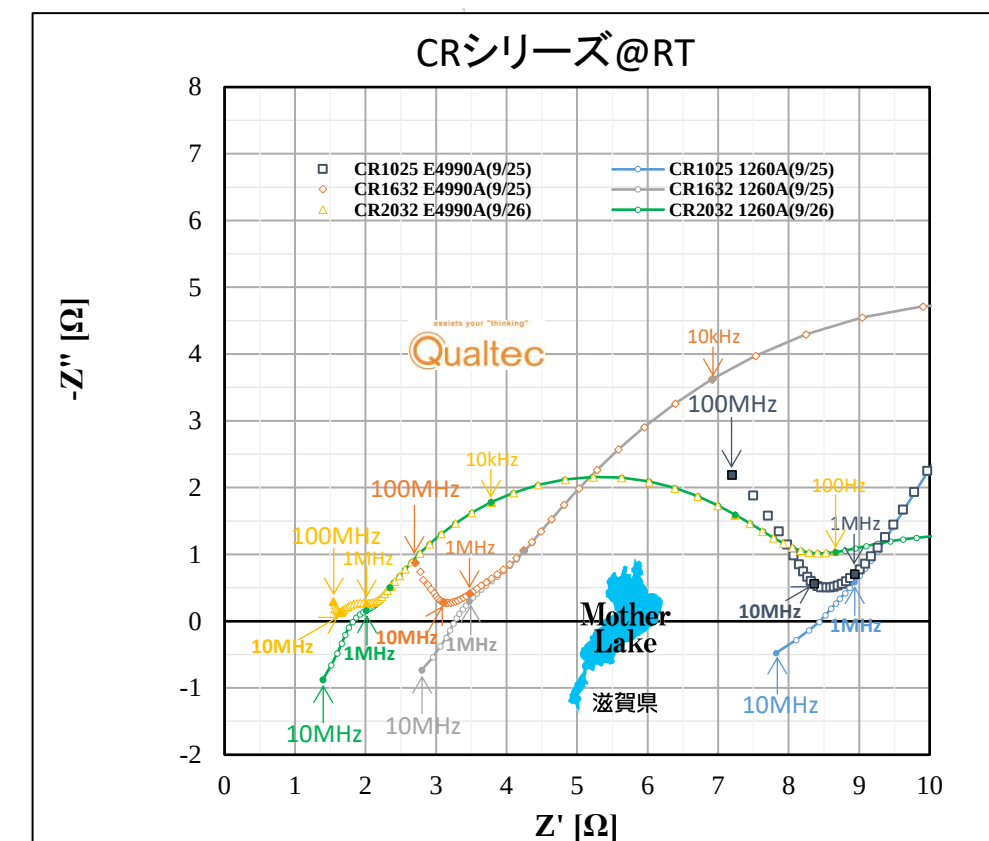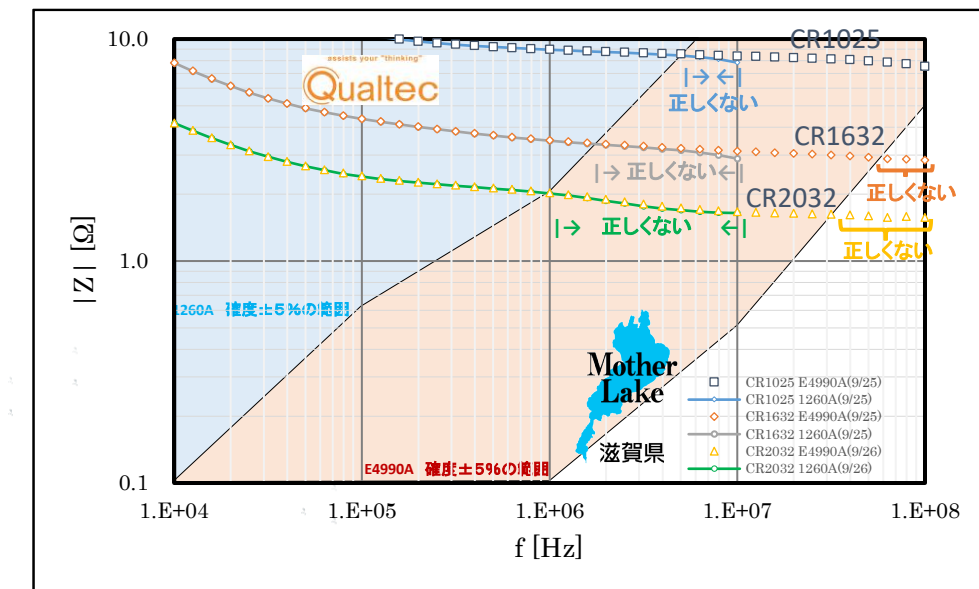






# ポテンショスタットを使用しない実電池(LIB等)の交流インピーダンス法の提案ー2

## 4. 課題とその解決のための予備実験

### 実測例ー1 《真の四端子対配線＋新型DCブロック》

市販コイン電池(CRシリーズ)サイズによる比較

Li/有機電解液/MnO<sub>2</sub>

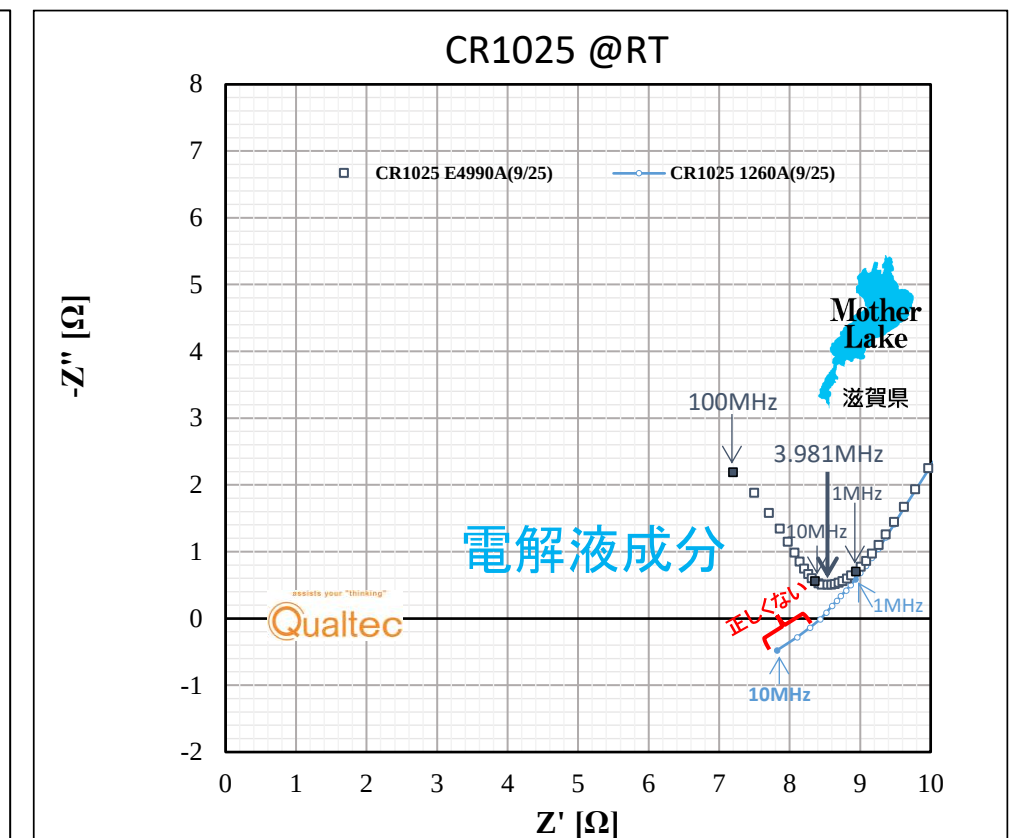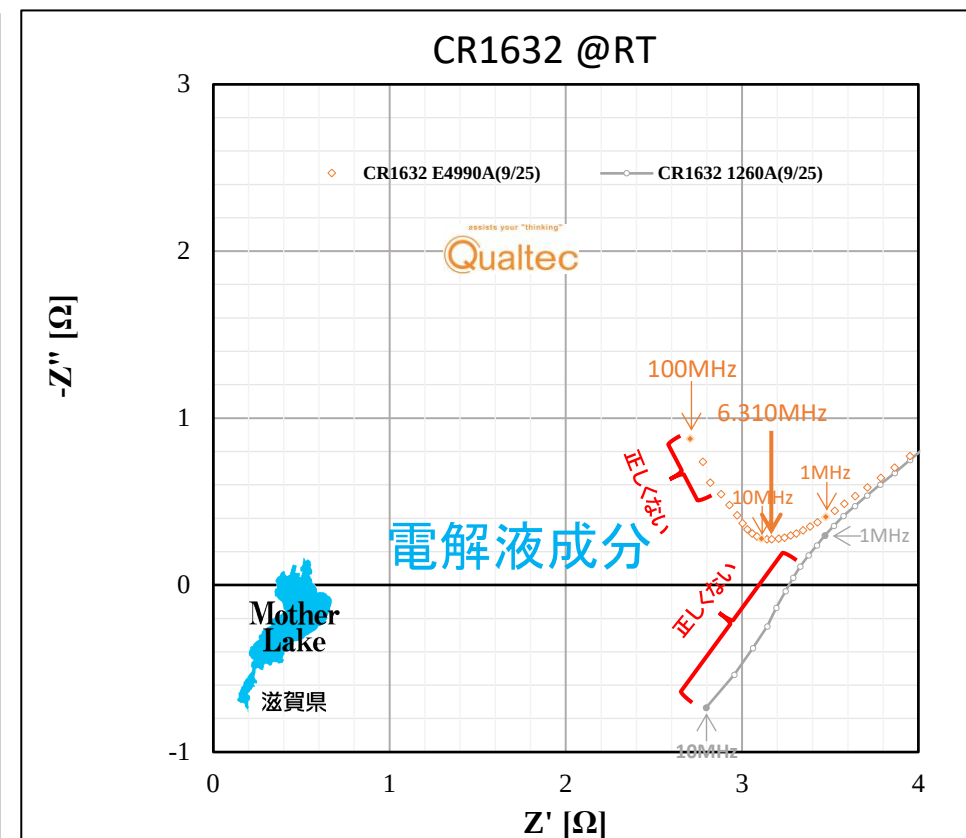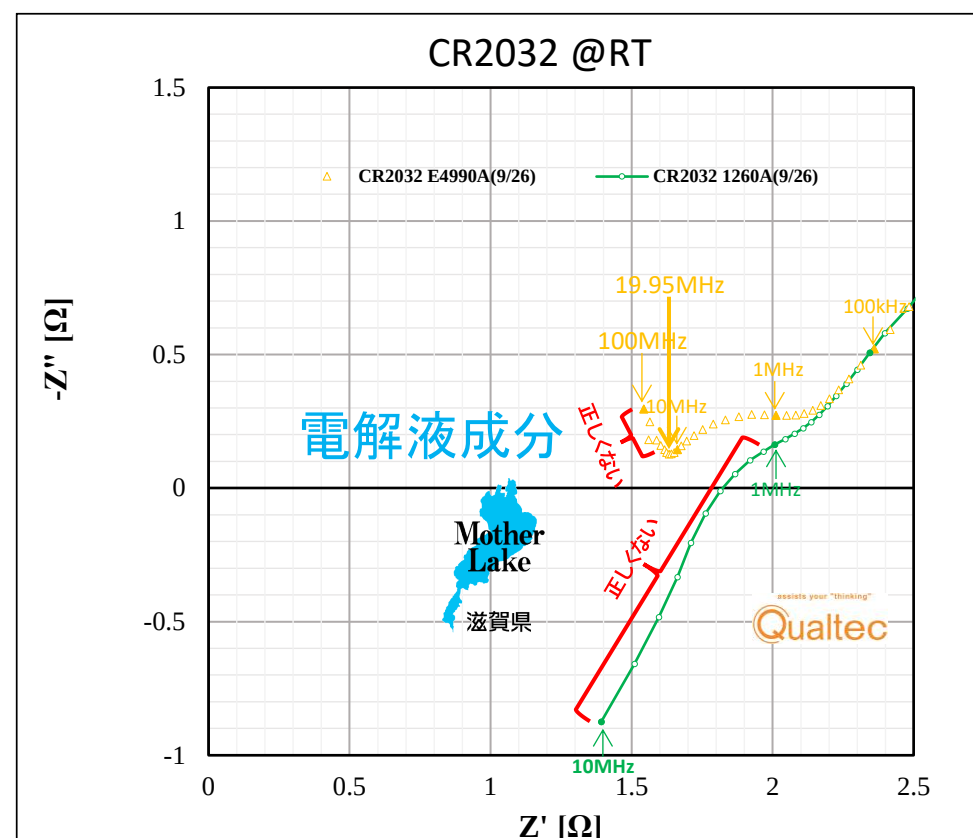

# ポテンショスタットを使用しない実電池(LIB等)の交流インピーダンス法の提案ー2

## 4. 課題とその解決のための予備実験

### 実測例ー2 《真の四端子対配線》


2032コインケース+セパレータ+有機電解液

1M LiPF<sub>6</sub> EC:DEC=3:7


ブロッキング



~1.6Ω

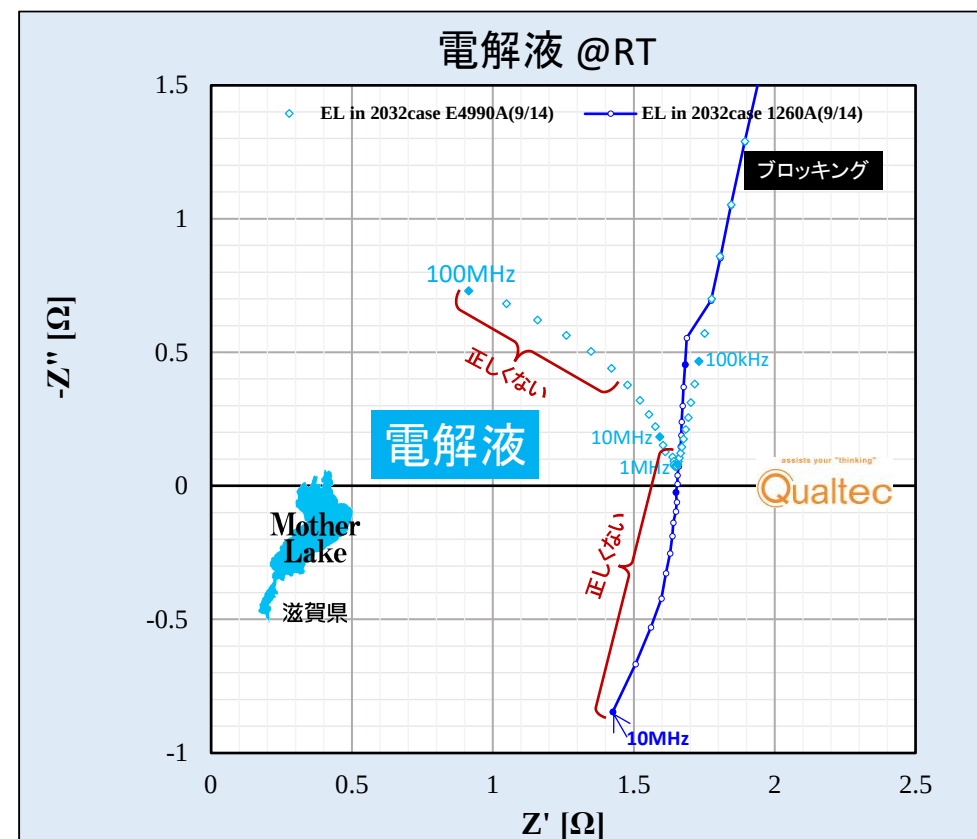

CR2032のデータを重ねる

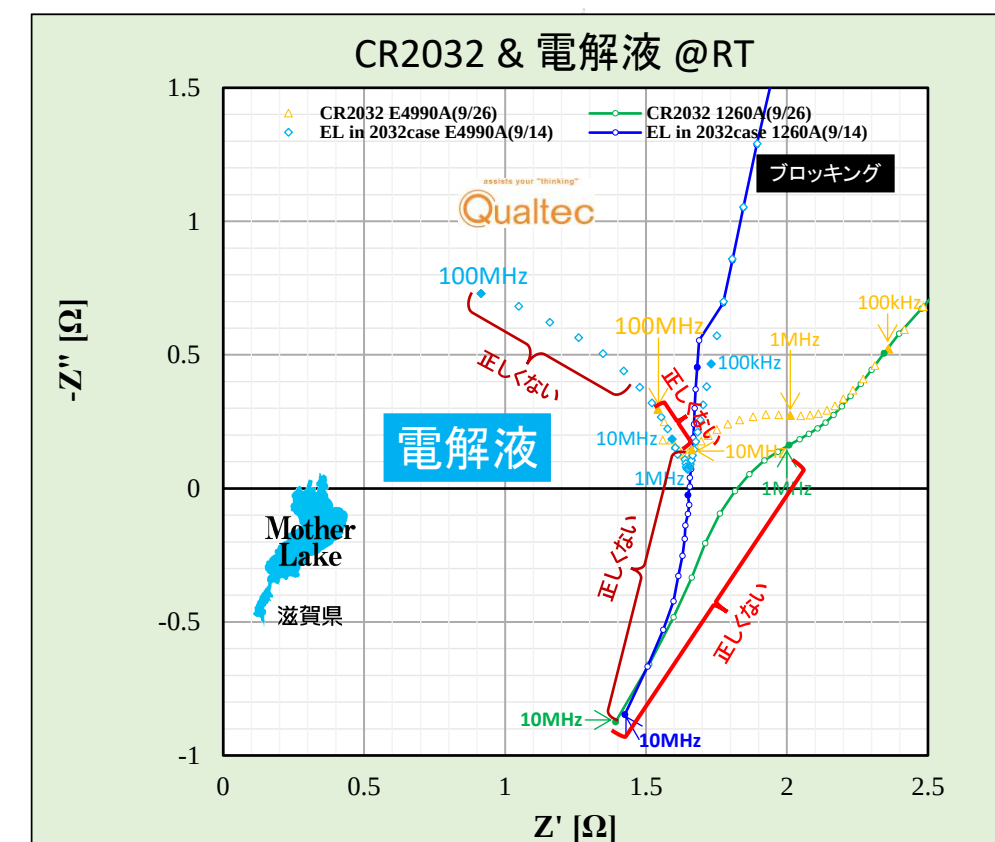

電解液成分は評価可能！

# ポテンショスタットを使用しない実電池(LIB等)の交流インピーダンス法の提案ー2

## 4. 課題とその解決のための予備実験

### 実測例ー3 《真の四端子対配線》


第63回電池討論会(福岡)3C17 2022/11/10の発表資料

金属部材のみ  
《コインセルケース》  
0.5mm厚スペーサを追加  
電解液添加

非ブロッキング



0.3~0.35Ω

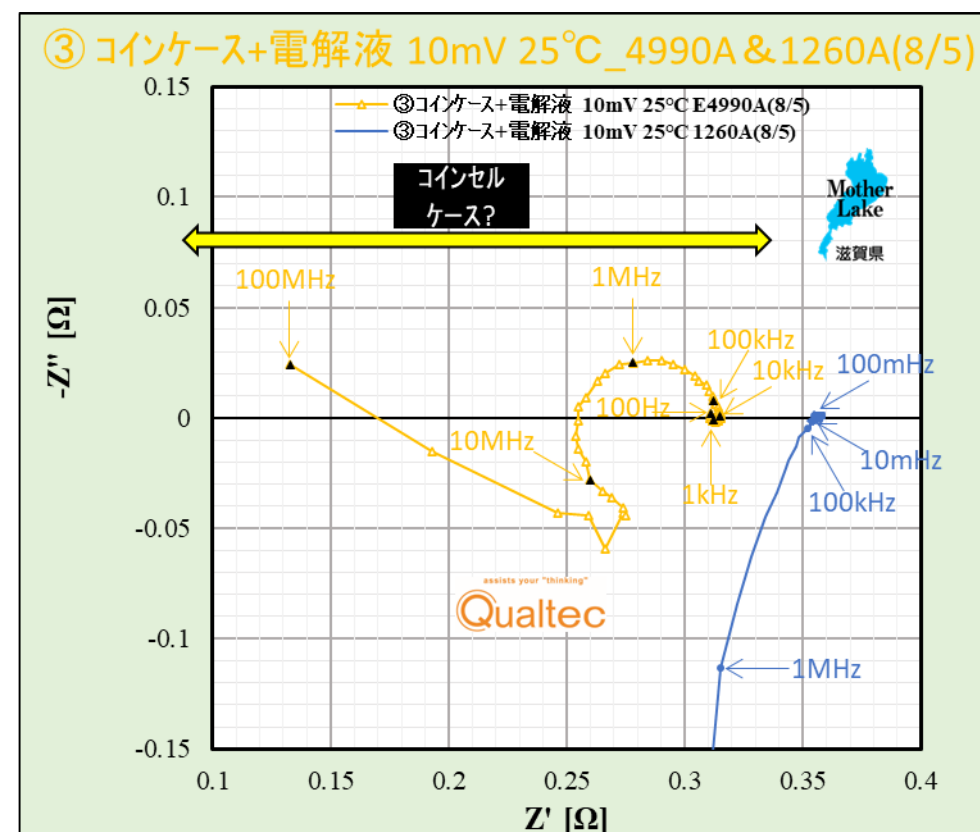

★Solartron ⇔ Keysight の領域あり！

真の四端子対配線


金属部材のみ

《コインセルケース 2個》  
0.5mm厚スペーサを追加  
電解液添加

非ブロッキング



0.08~0.13Ω

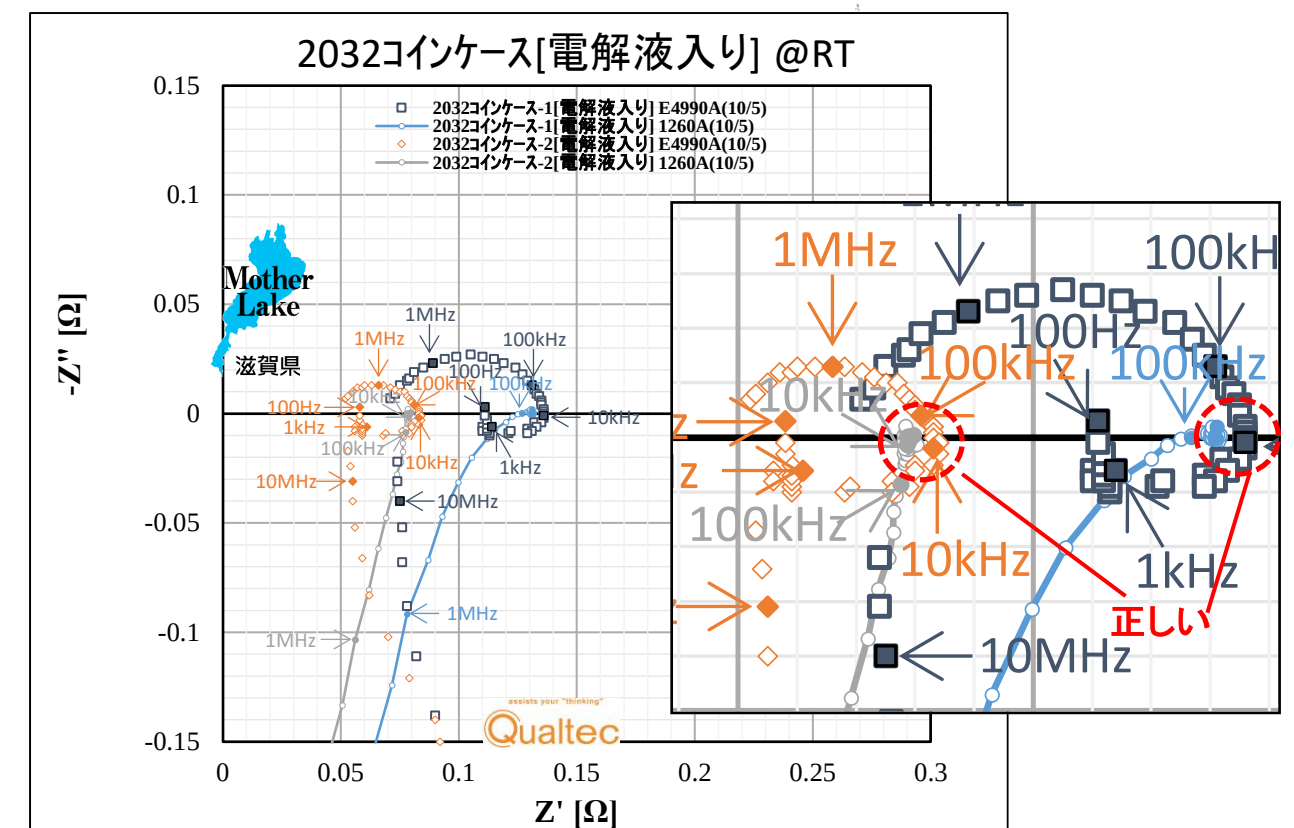



## ポテンショスタットを使用しない実電池(LIB等)の交流インピーダンス法の提案ー2

## 5. まとめ

インピーダンスアナライザ専用機による実電池の交流インピーダンス測定を可能とする手法を試した。

- 新型DCブロック(2022年開発)は効果あり。 → 市販全固体電池・市販コイン電池の測定可能
- 究極の目標  $1\Omega@100\text{MHz}$  は未だ達成できず。
- 革新的DCブロック(2023年開発、前年比容量10倍)により、 $1\Omega@100\text{mHz}$ を達成した。  
しかし、その非対称かつ大型な形状のため故障のリスクがあり、実用は困難である。
- 測定治具内の配線を 真の四端子配線 にすると、特にSolartron1260Aに対して効果的！  
→ 最小 $10\text{m}\Omega$  の高精度測定が可能  
但し、KeysightE4990Aに対してはそれほどの効果はない。
- 実電池の測定には **新型DCブロック(2022年開発)＋真の四端子対配線** が現実的！

本発表のPDFは弊社HPにて後日公開予定です。